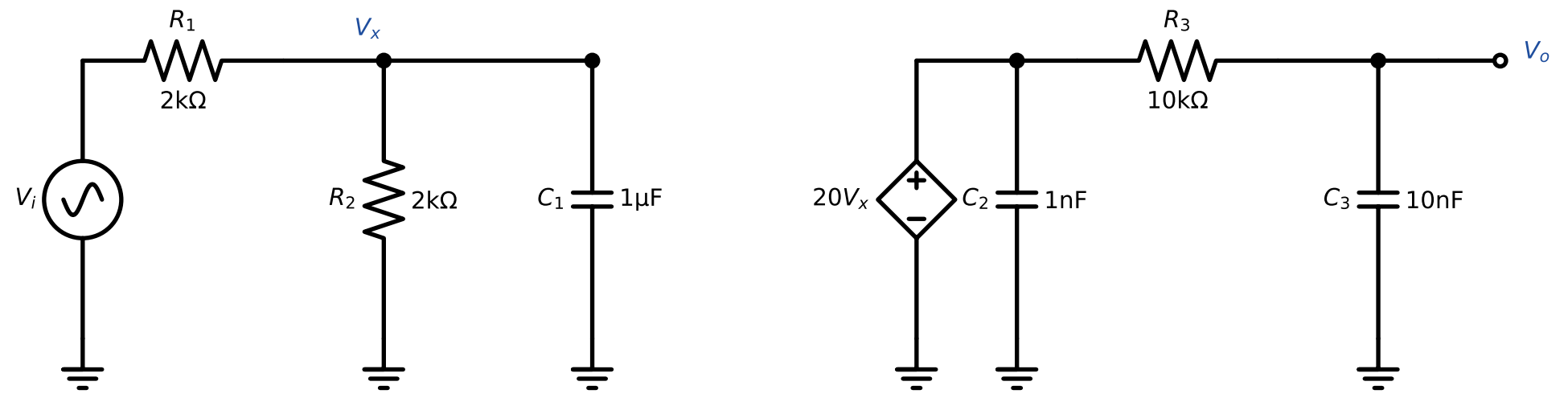
R_1
2kΩ
V_x
V_i
R_2
2kΩ
C_1
1μF
R_3
10kΩ
V_o
$20V_x$
C_2
1nF
C_3
10nF