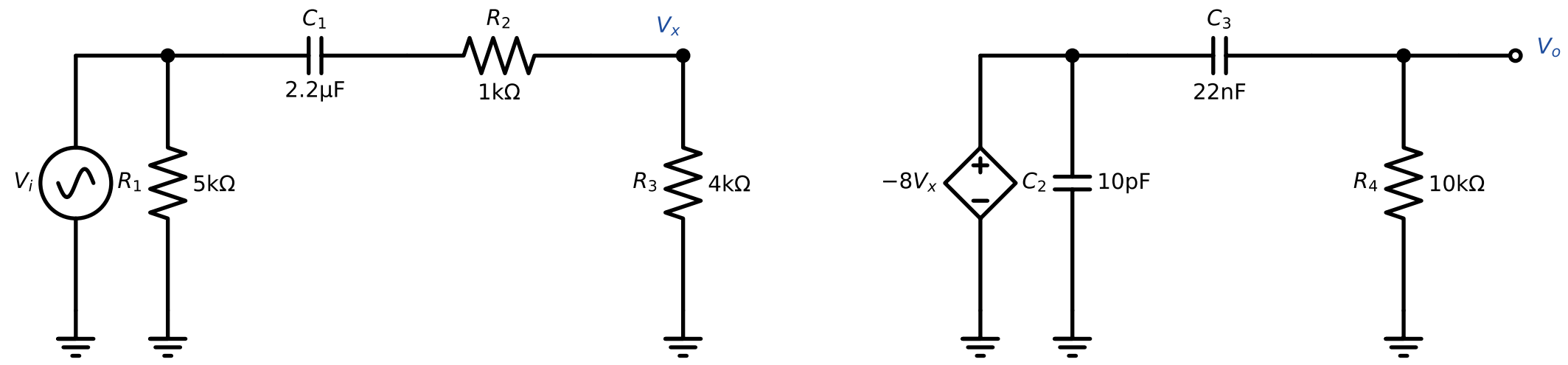
C_1
R_2
V_x
2.2μF
1kΩ
V_i
R_1
5kΩ
R_3
4kΩ
C_3
V_o
22nF
$-8V_x$
C_2
10pF
R_4
10kΩ