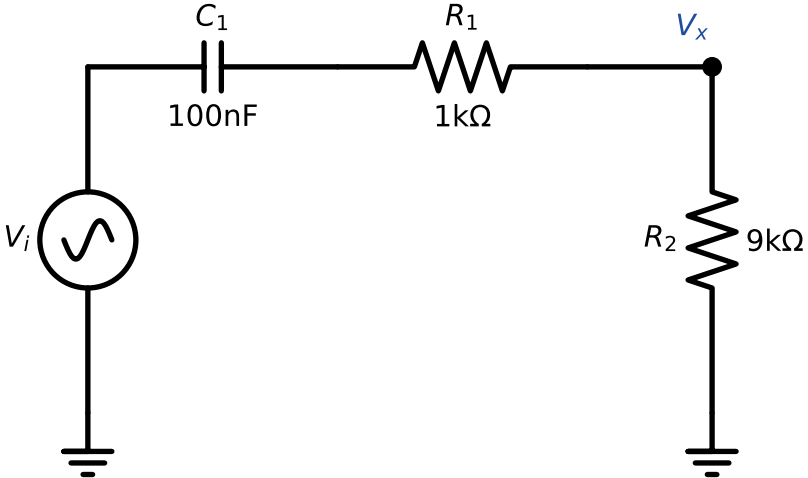
C_1
100nF
R_1
1kΩ
V_x
V_i
R_2
9kΩ

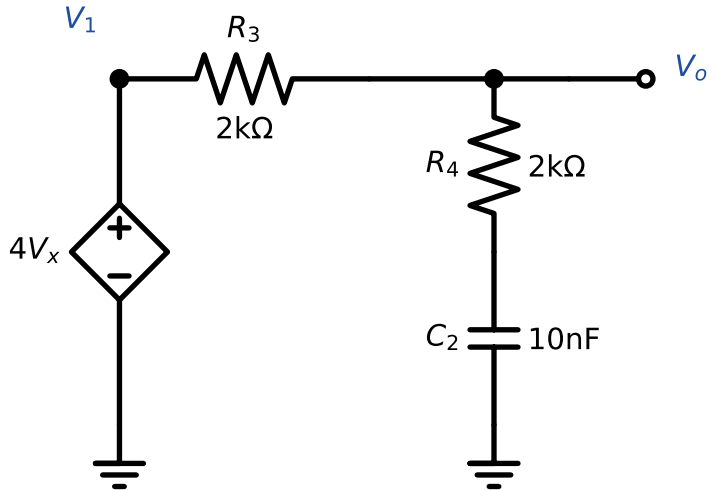
V_1
R_3
2kΩ
V_o
R_4
2kΩ
$4V_x$
C_2
10nF