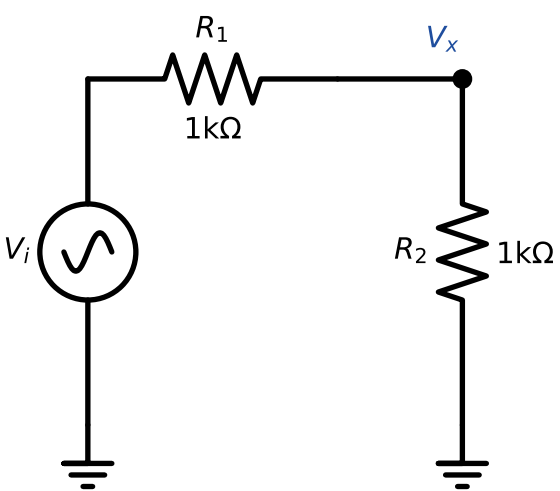
$R_1$
1kΩ
$V_x$
$V_i$
$R_2$
1kΩ

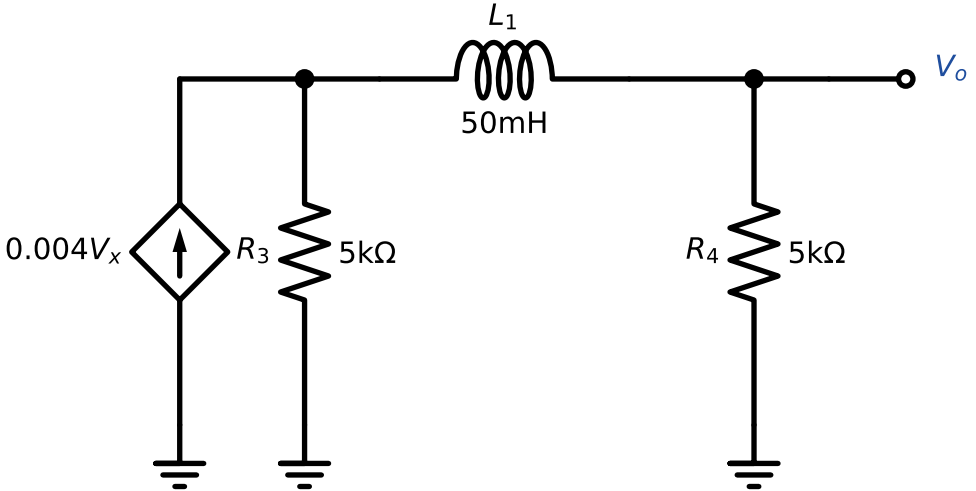
$L_1$
50mH
$V_o$
$0.004V_x$
$R_3$
5kΩ
$R_4$
5kΩ