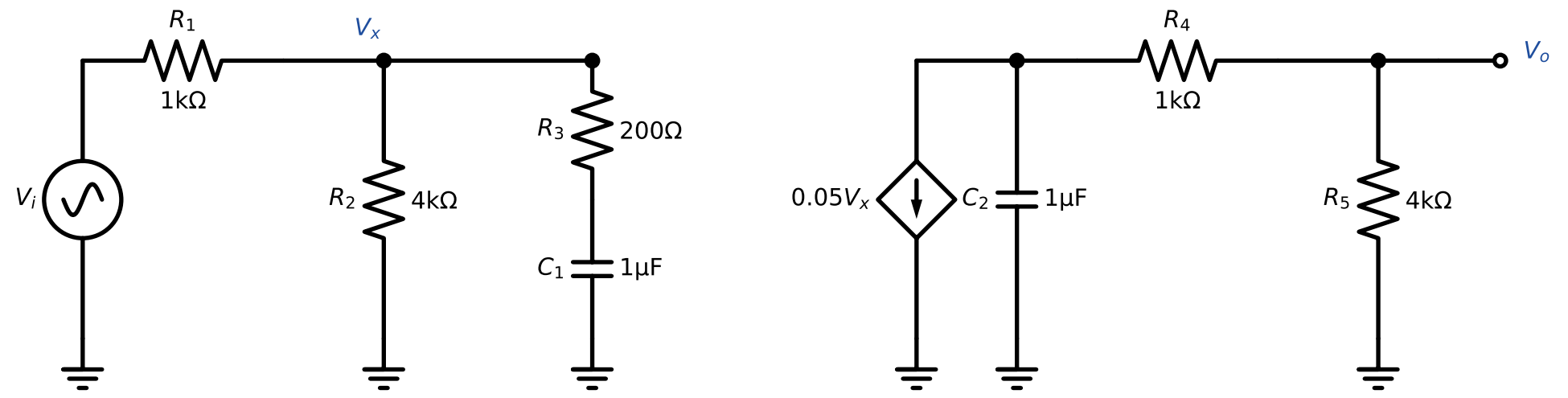
R_1
1kΩ
V_x
V_i
R_2
4kΩ
R_3
200Ω
C_1
1μF
R_4
1kΩ
V_o
$0.05V_x$
C_2
1μF
R_5
4kΩ