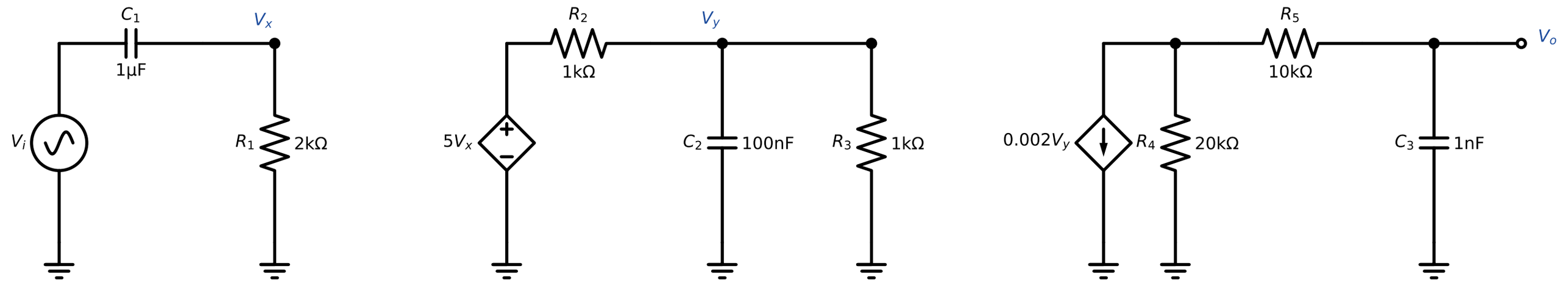
C_1
V_x
1µF
V_i
R_1
2kΩ
R_2
V_y
1kΩ
$5V_x$
C_2
100nF
R_3
1kΩ
R_5
V_o
10kΩ
$0.002V_y$
R_4
20kΩ
C_3
1nF