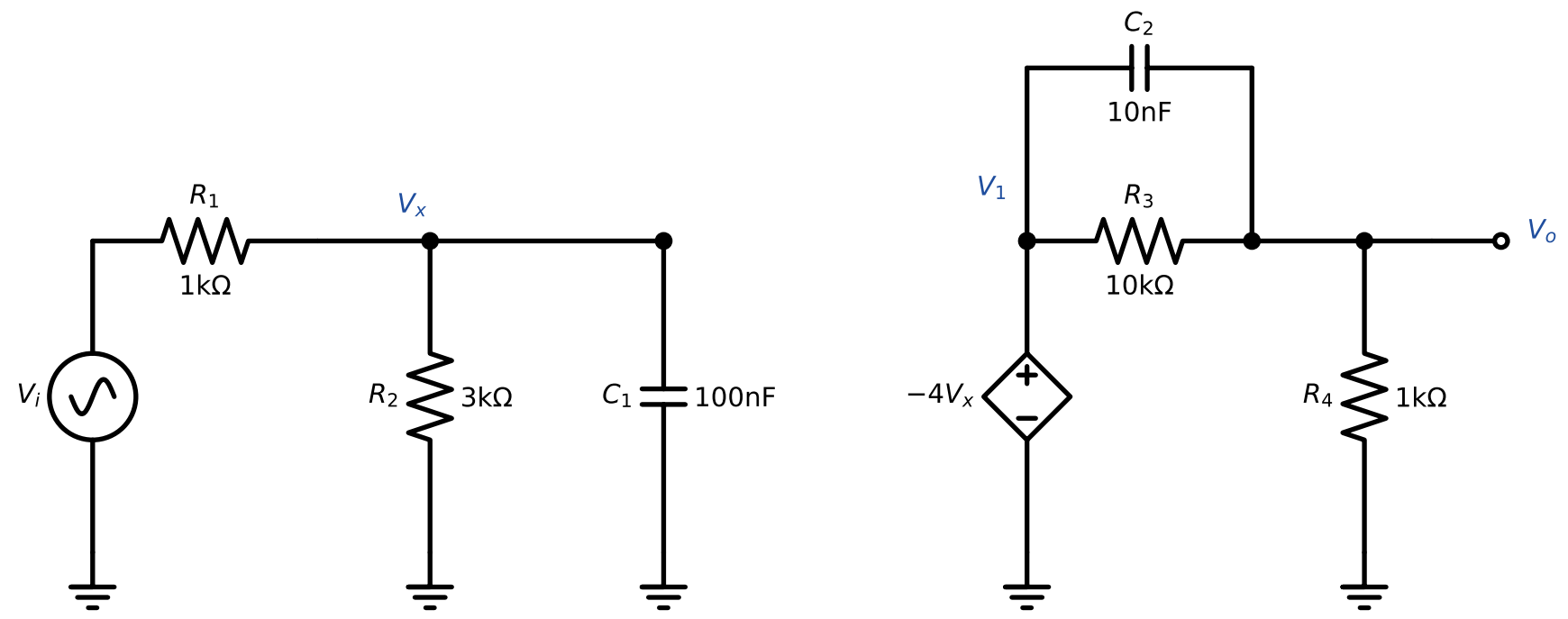
R_1
1kΩ
V_x
V_i
R_2
3kΩ
C_1
100nF
C_2
10nF
V_1
R_3
10kΩ
V_o
$-4V_x$
R_4
1kΩ