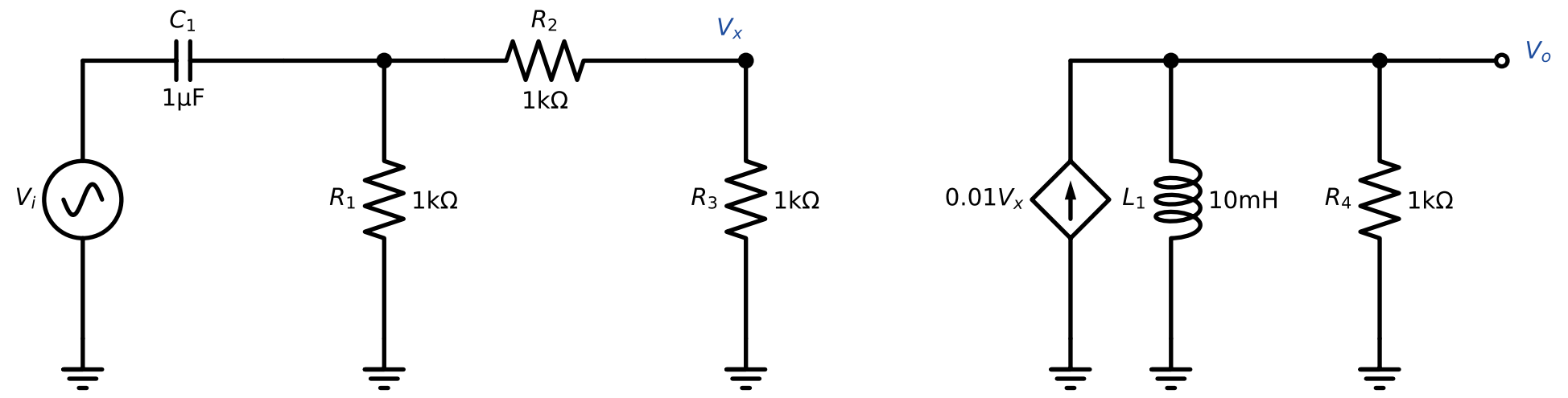
C_1
1μF
R_2
1kΩ
V_x
V_i
R_1
1kΩ
R_3
1kΩ
V_o
$0.01V_x$
L_1
10mH
R_4
1kΩ