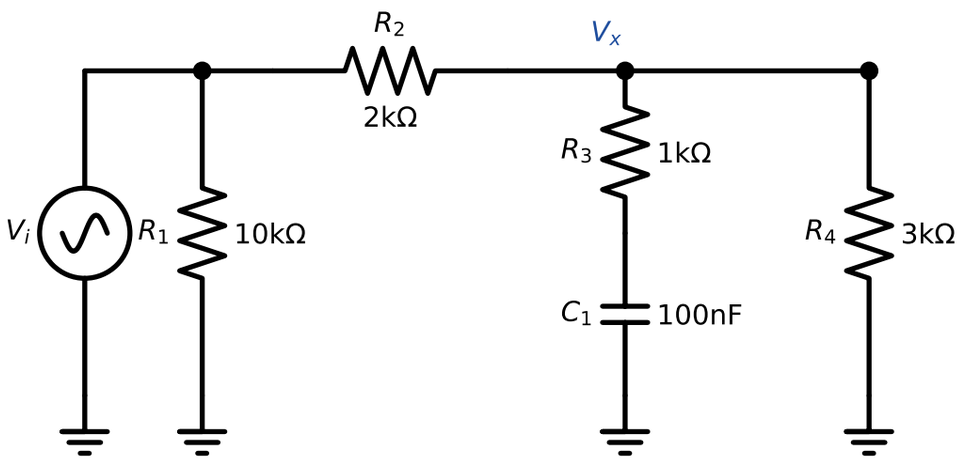
R_2
2kΩ
V_x
V_i
R_1
10kΩ
R_3
1kΩ
C_1
100nF
R_4
3kΩ

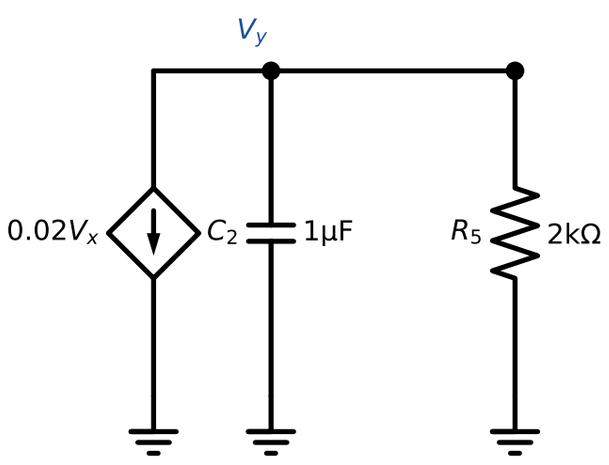
V_y
$0.02V_x$
C_2
1μF
R_5
2kΩ

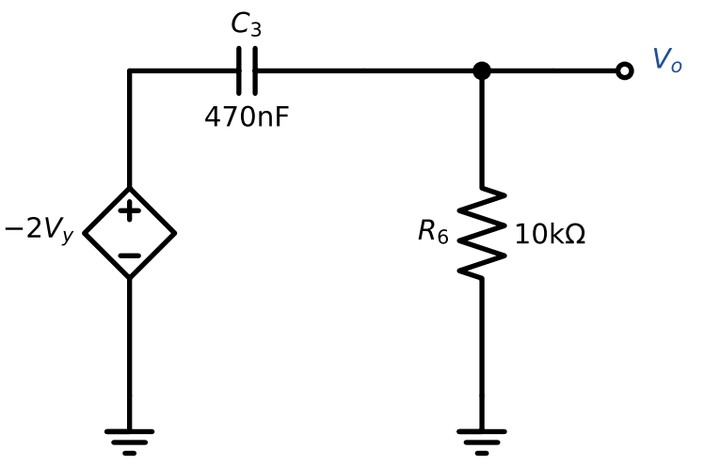
C_3
470nF
V_o
$-2V_y$
R_6
10kΩ