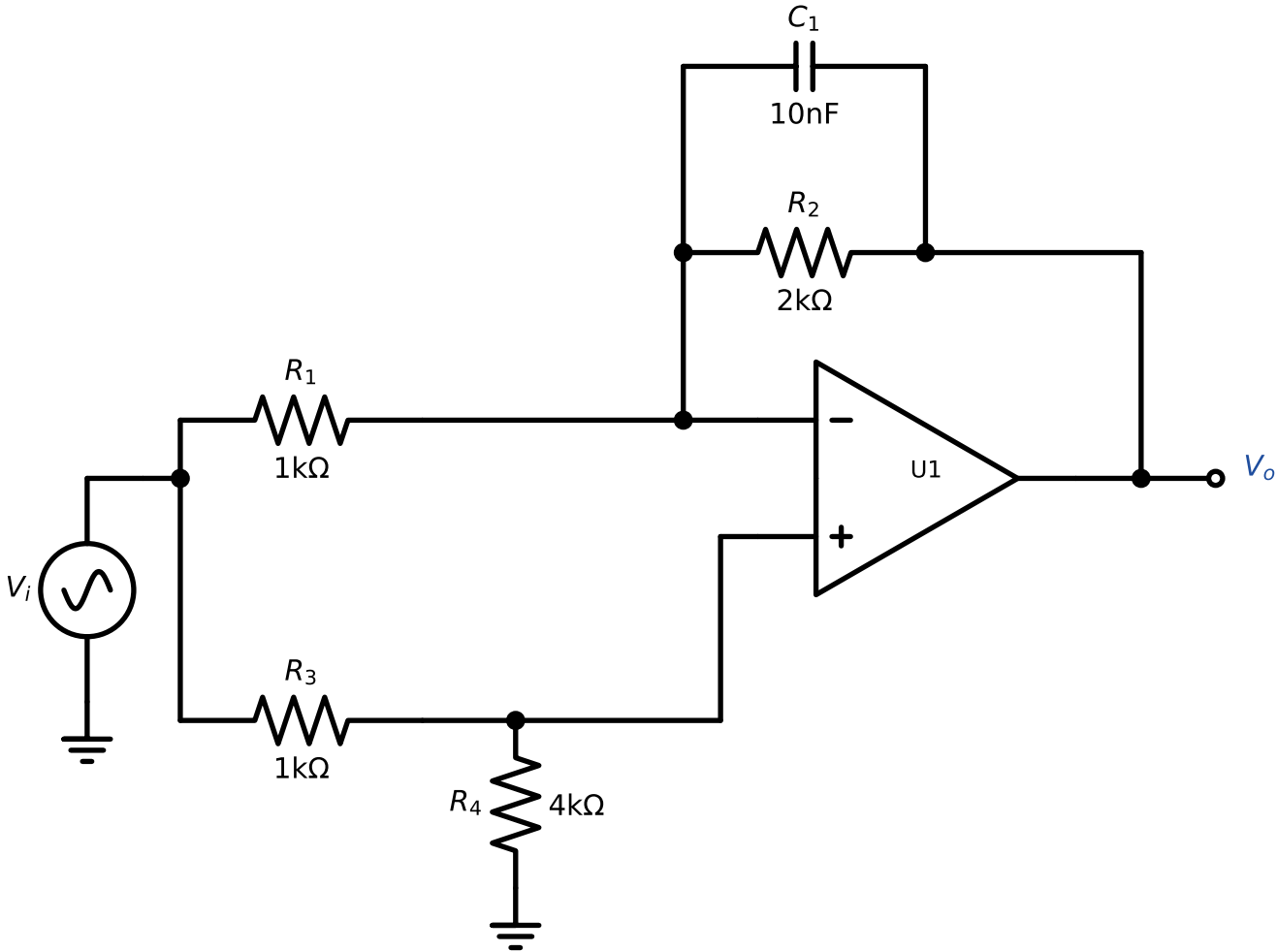
C_1
10nF
R_2
2kΩ
R_1
1kΩ
U1
V_o
V_i
R_3
1kΩ
R_4
4kΩ