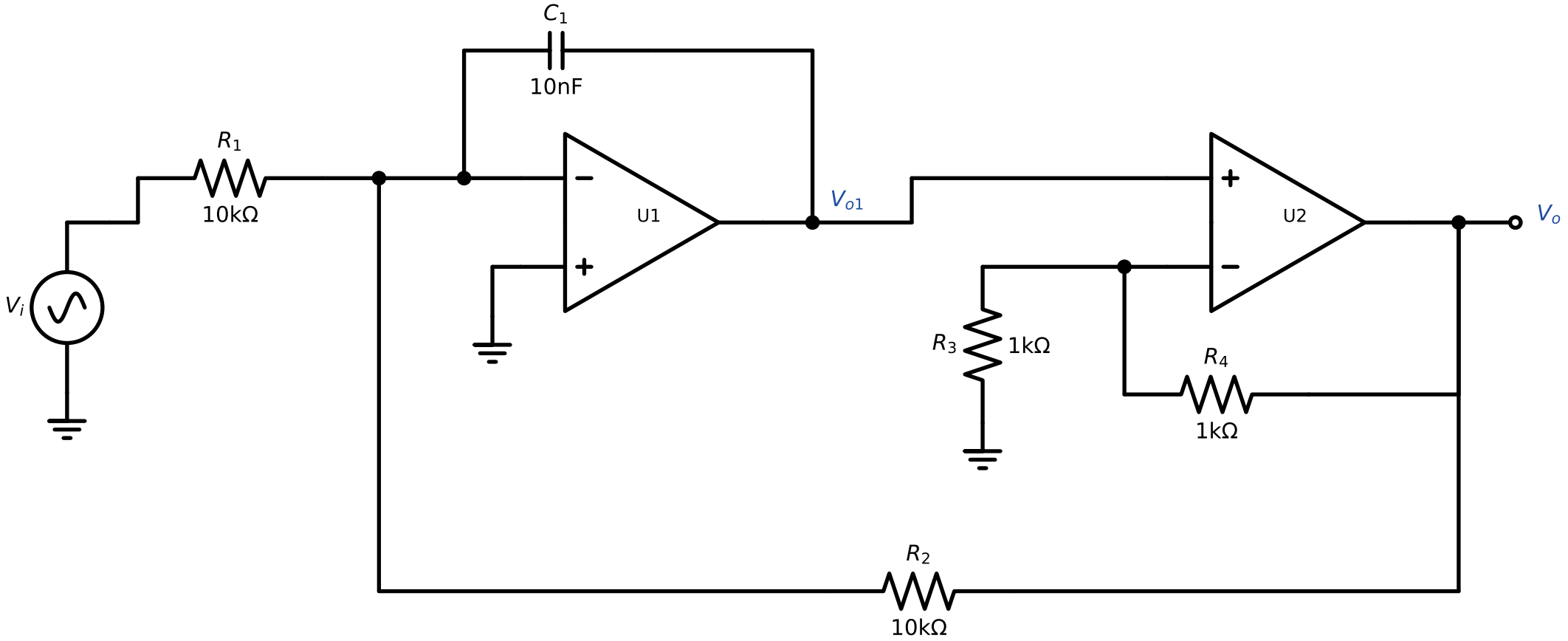
C_1
10nF
R_1
10kΩ
V_i
U1
V_{o1}
U2
V_o
R_3
1kΩ
R_4
1kΩ
R_2
10kΩ