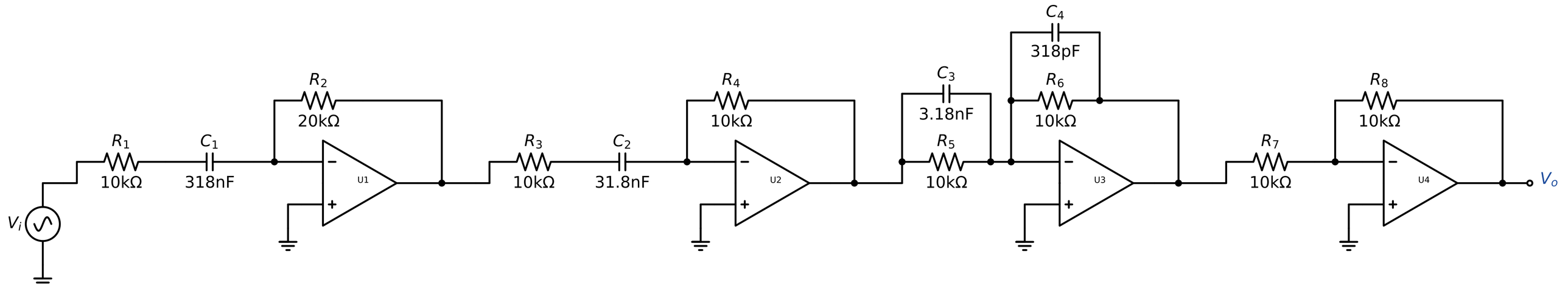
$V_i$
$R_1$
10kΩ
$C_1$
318nF
$R_2$
20kΩ
U1
$R_3$
10kΩ
$C_2$
31.8nF
$R_4$
10kΩ
U2
$C_3$
3.18nF
$R_5$
10kΩ
$C_4$
318pF
$R_6$
10kΩ
U3
$R_7$
10kΩ
$R_8$
10kΩ
U4
$V_o$