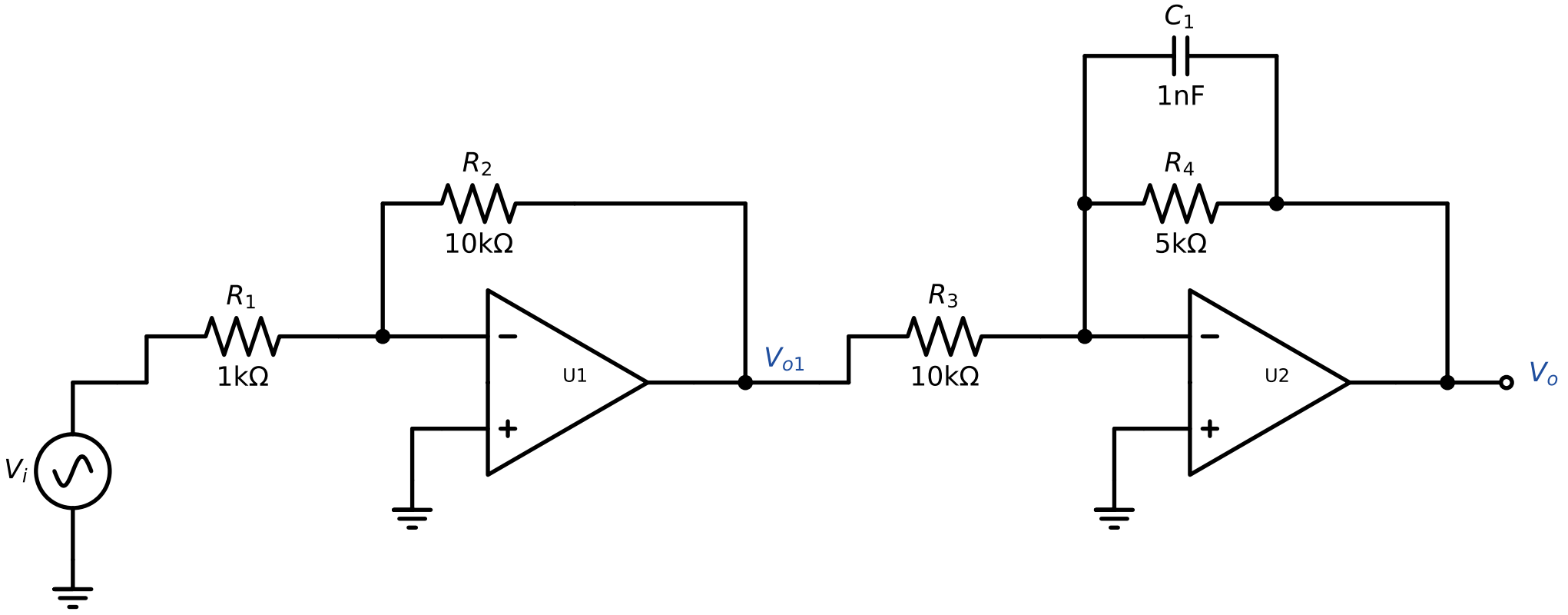
C_1
1nF
R_2
10kΩ
R_4
5kΩ
R_1
1kΩ
R_3
10kΩ
U1
U2
V_{o1}
V_o
V_i