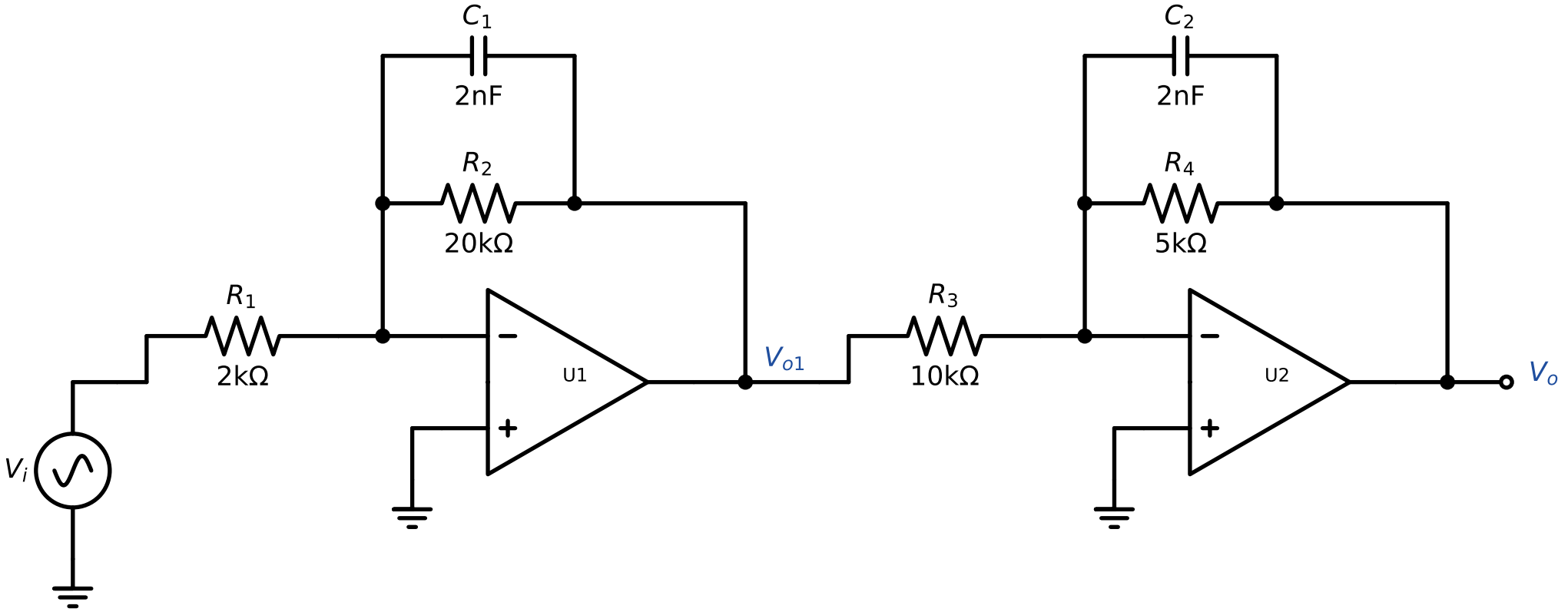
C_1
2nF
R_2
20kΩ
R_1
2kΩ
U1
V_{o1}
R_3
10kΩ
C_2
2nF
R_4
5kΩ
U2
V_o
V_i