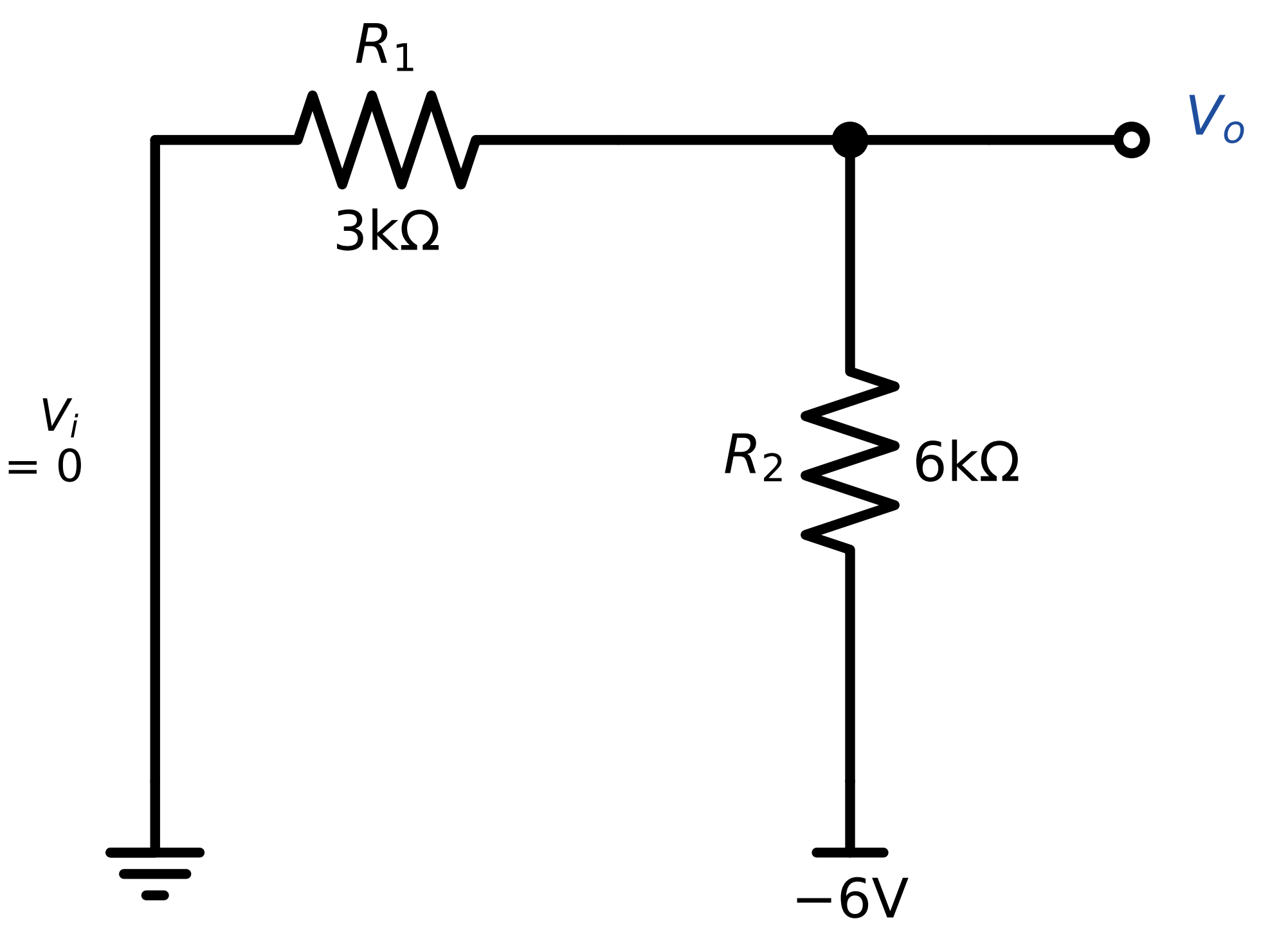
R_1
3kΩ
V_o
V_i
= 0
R_2
6kΩ
−6V