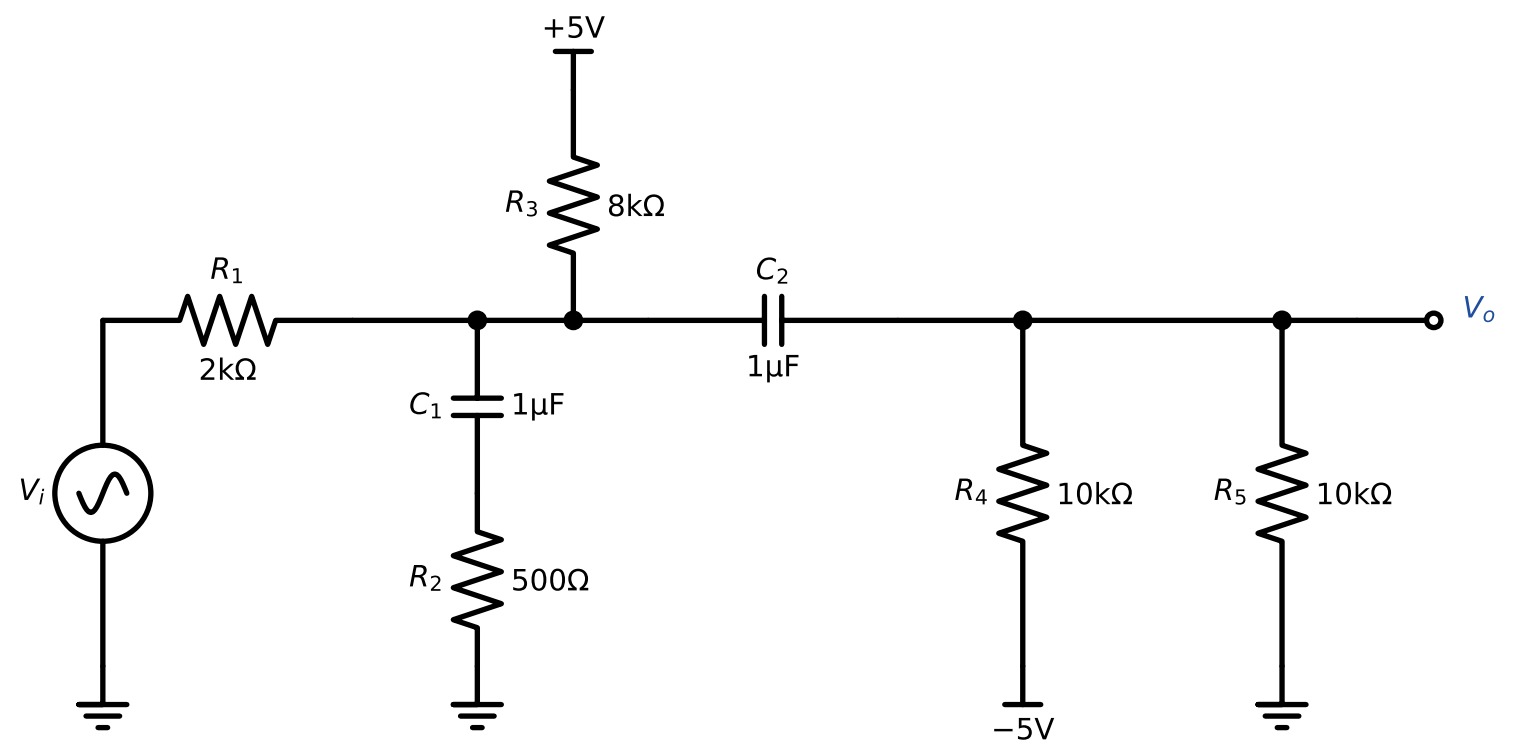
+5V
$R_3$
8kΩ
$R_1$
2kΩ
$C_2$
1μF
$V_o$
$C_1$
1μF
$V_i$
$R_4$
10kΩ
$R_5$
10kΩ
$R_2$
500Ω
−5V