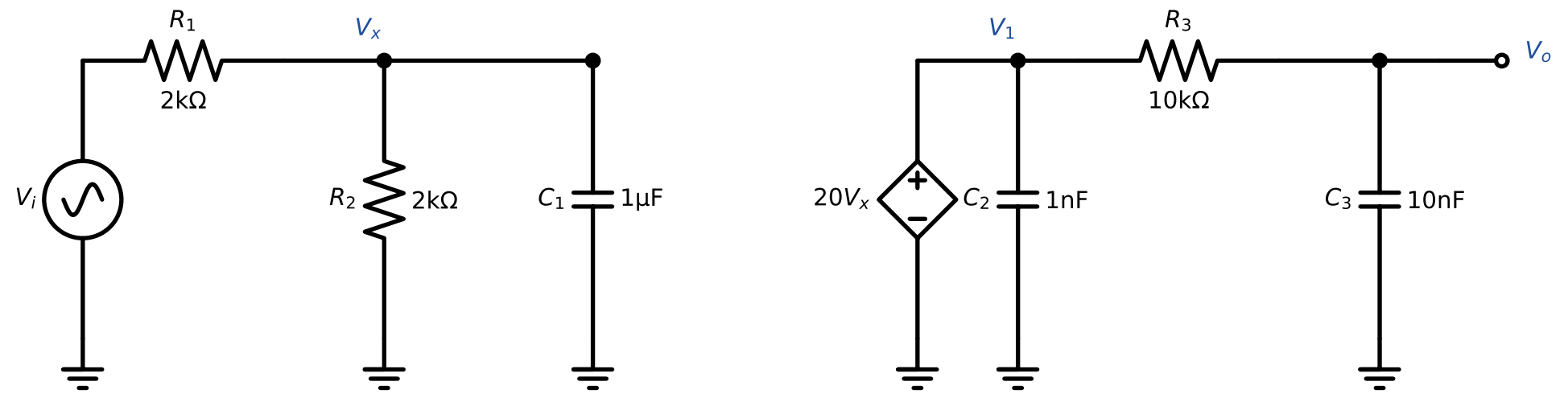
$R_1$
2kΩ
$V_x$
$V_i$
$R_2$
2kΩ
$C_1$
1μF
$V_1$
$R_3$
10kΩ
$V_o$
$20V_x$
$C_2$
1nF
$C_3$
10nF