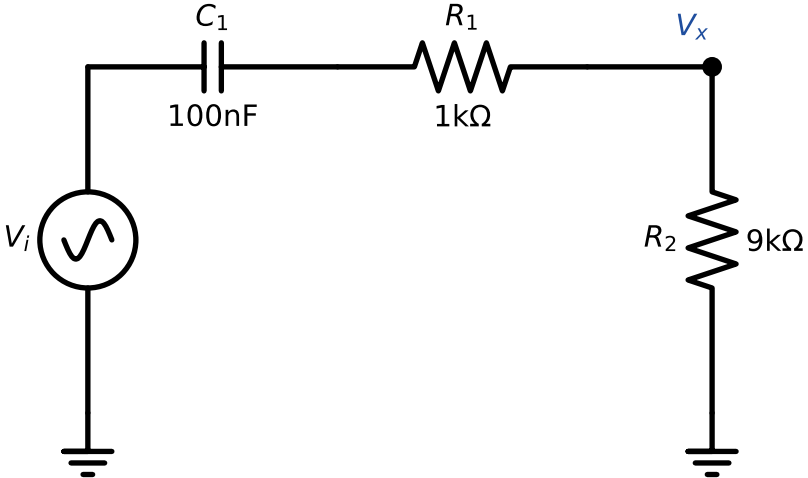
$C_1$
100nF
$R_1$
1kΩ
$V_x$
$V_i$
$R_2$
9kΩ

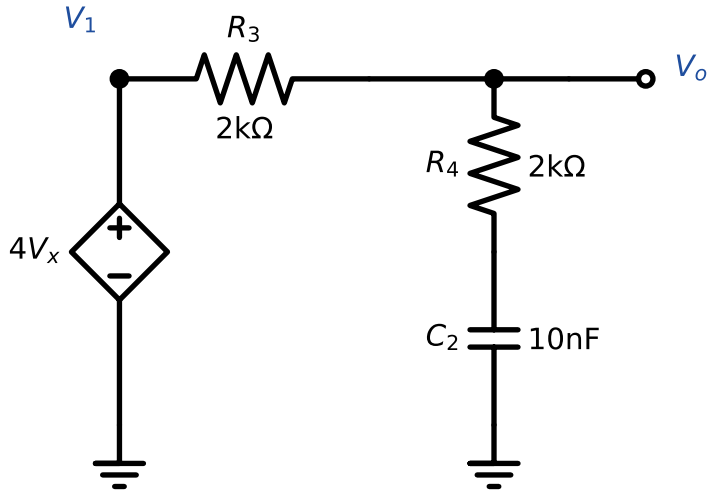
$V_1$
$R_3$
2kΩ
$V_o$
$R_4$
2kΩ
$4V_x$
$C_2$
10nF