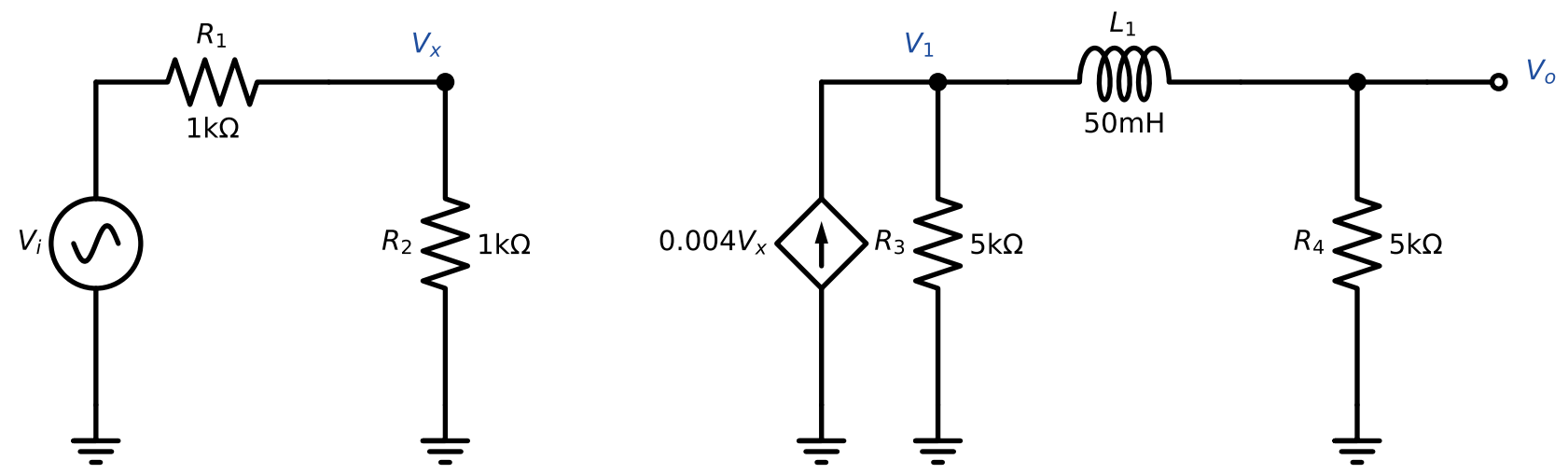
R_1
1kΩ
V_x
V_i
R_2
1kΩ
V_1
L_1
50mH
V_o
$0.004V_x$
R_3
5kΩ
R_4
5kΩ