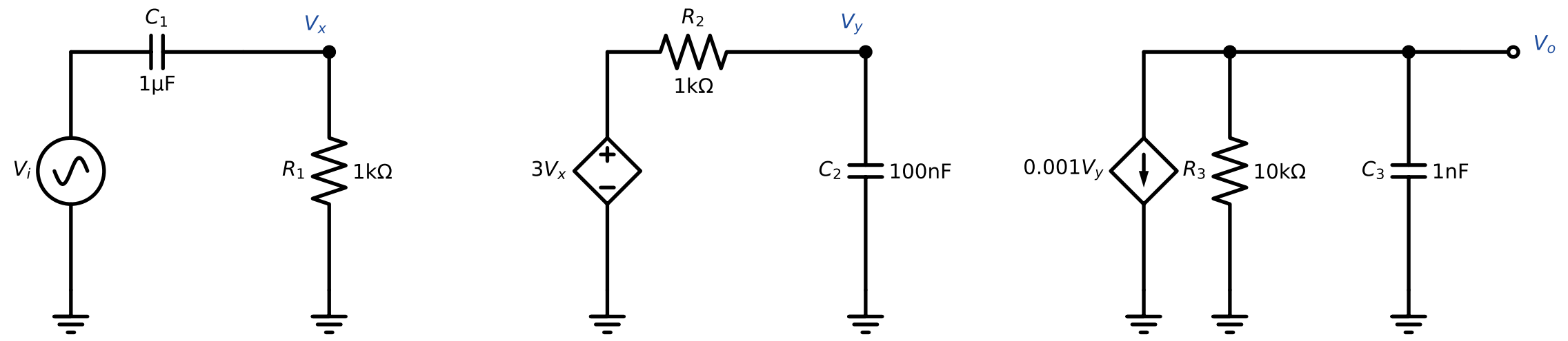
C_1
1μF
V_x
V_i
R_1
1kΩ
R_2
1kΩ
V_y
$3V_x$
C_2
100nF
V_o
$0.001V_y$
R_3
10kΩ
C_3
1nF