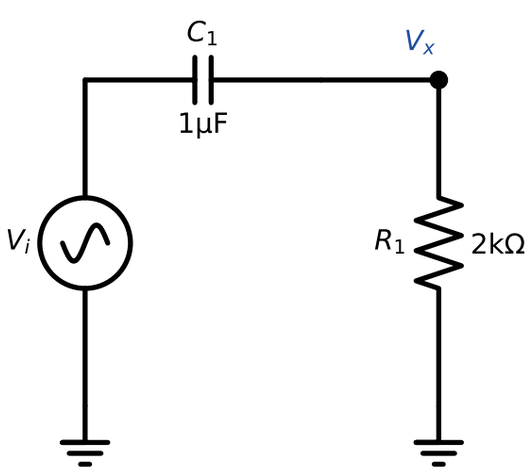
C_1
1μF
V_x
V_i
R_1
2kΩ

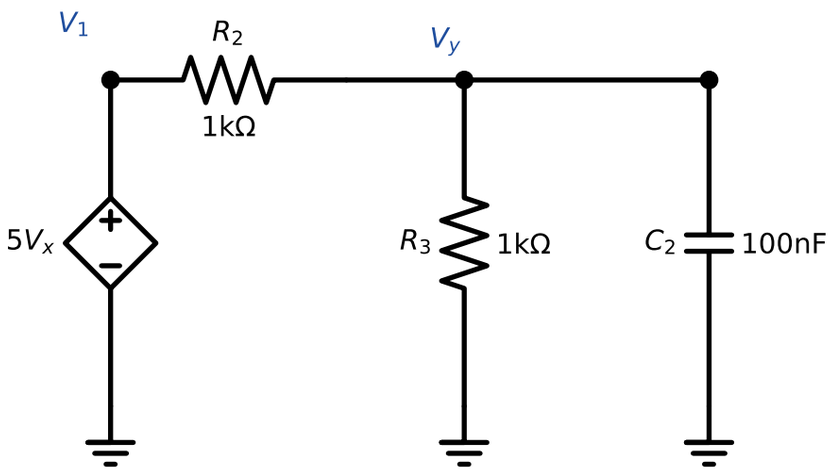
V_1
R_2
1kΩ
V_y
$5V_x$
R_3
1kΩ
C_2
100nF

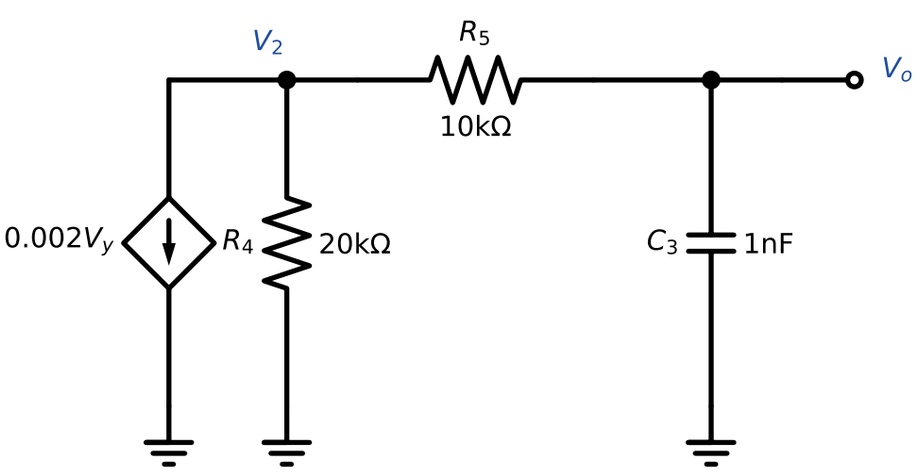
V_2
R_5
10kΩ
V_o
$0.002V_y$
R_4
20kΩ
C_3
1nF