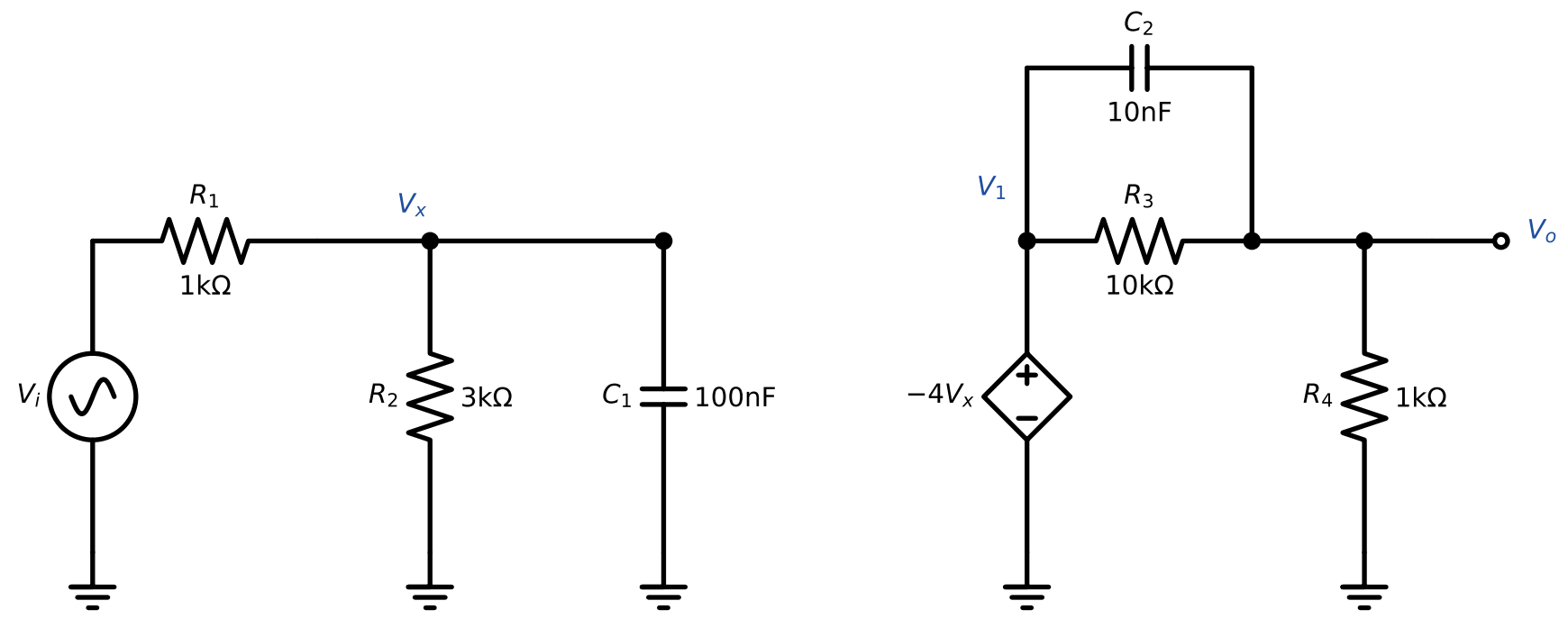
$R_1$
1kΩ
$V_x$
$V_i$
$R_2$
3kΩ
$C_1$
100nF
$C_2$
10nF
$V_1$
$R_3$
10kΩ
$V_o$
$-4V_x$
$R_4$
1kΩ