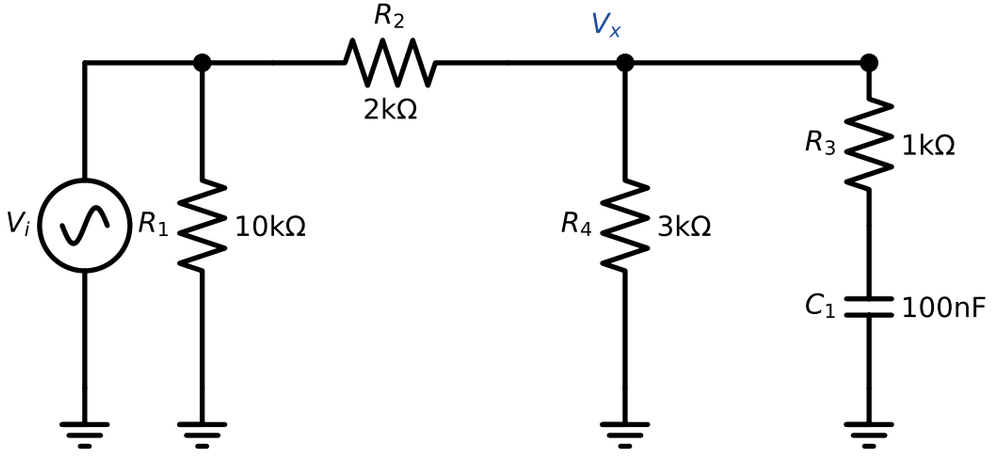
R_2
2kΩ
V_x
V_i
R_1
10kΩ
R_4
3kΩ
R_3
1kΩ
C_1
100nF

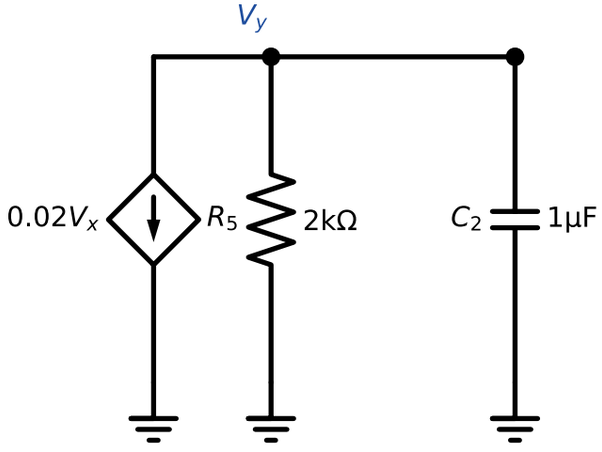
V_y
$0.02V_x$
R_5
2kΩ
C_2
1μF

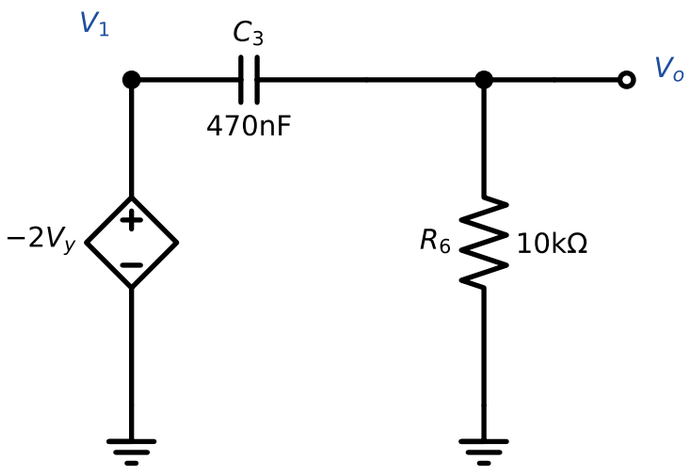
V_1
C_3
470nF
V_o
$-2V_y$
R_6
10kΩ