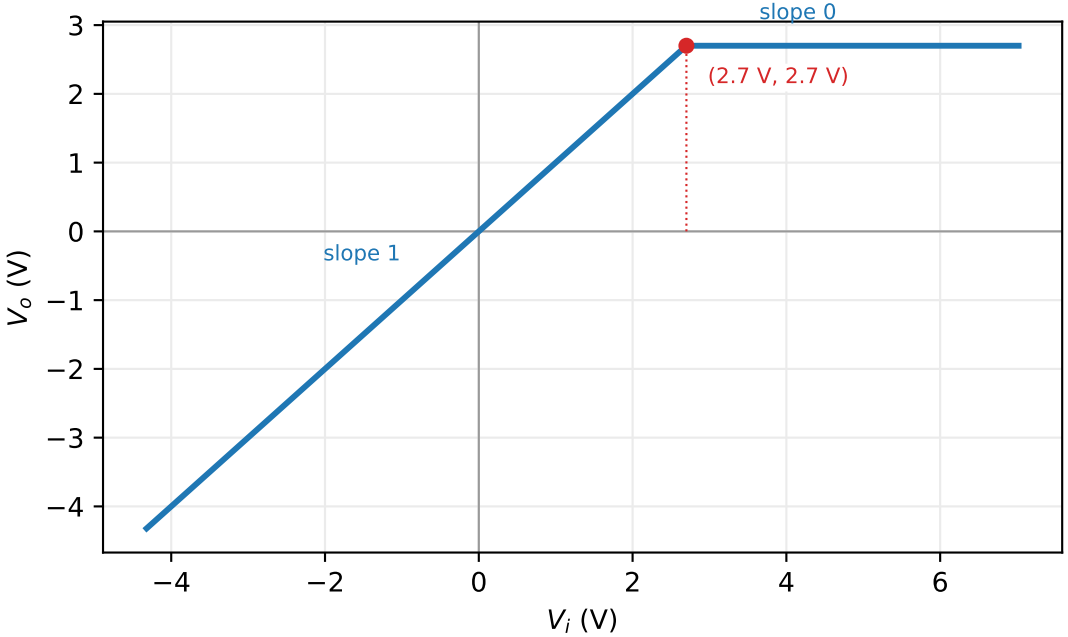
slope 0
(2.7 V, 2.7 V)
slope 1
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
V_o (V)
−4
−2
0
2
4
6
V_i (V)