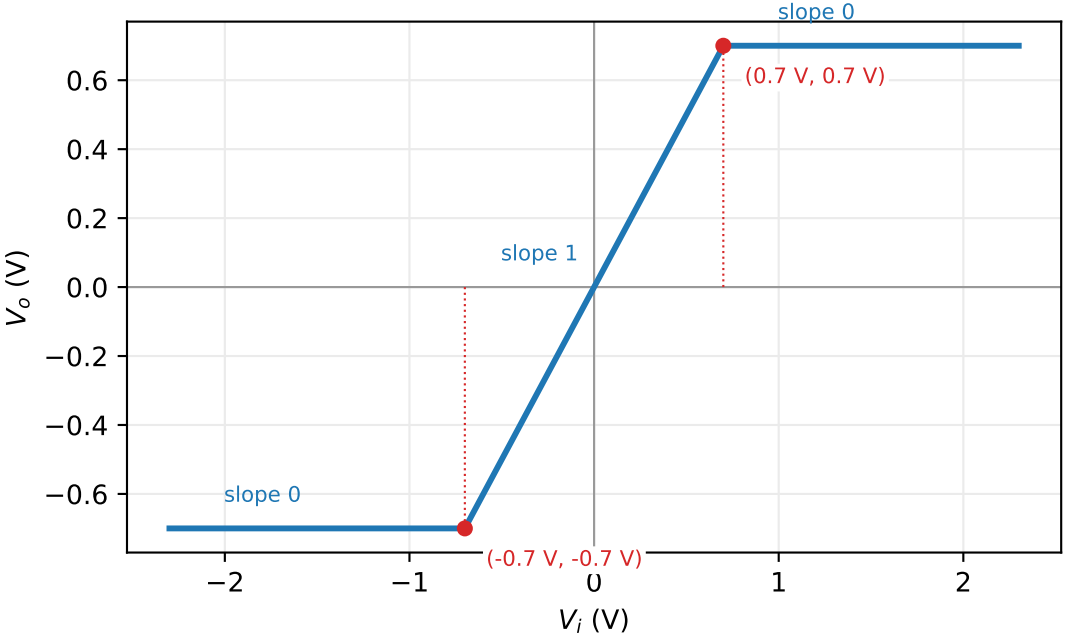
slope 0
(0.7 V, 0.7 V)
slope 1
slope 0
(-0.7 V, -0.7 V)
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−2
−1
0
1
2
V_o (V)
V_i (V)