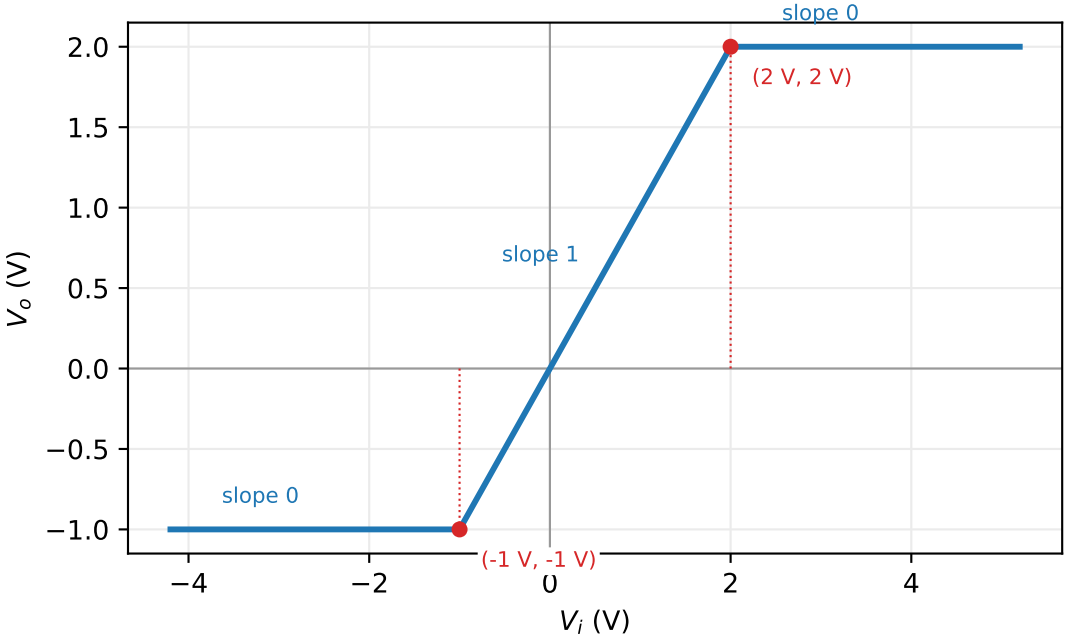
slope 0
(2 V, 2 V)
slope 1
slope 0
(-1 V, -1 V)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−4
−2
0
2
4
V_o (V)
V_i (V)