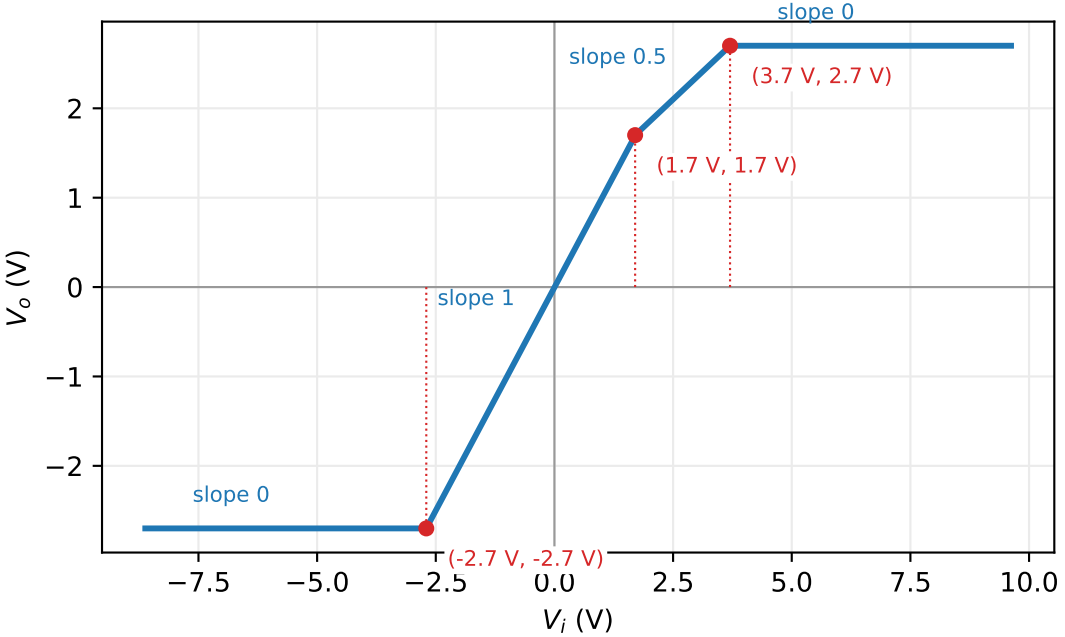
slope 0
slope 0.5
(3.7 V, 2.7 V)
(1.7 V, 1.7 V)
slope 1
slope 0
(-2.7 V, -2.7 V)
2
1
0
−1
−2
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
V_o (V)
V_i (V)