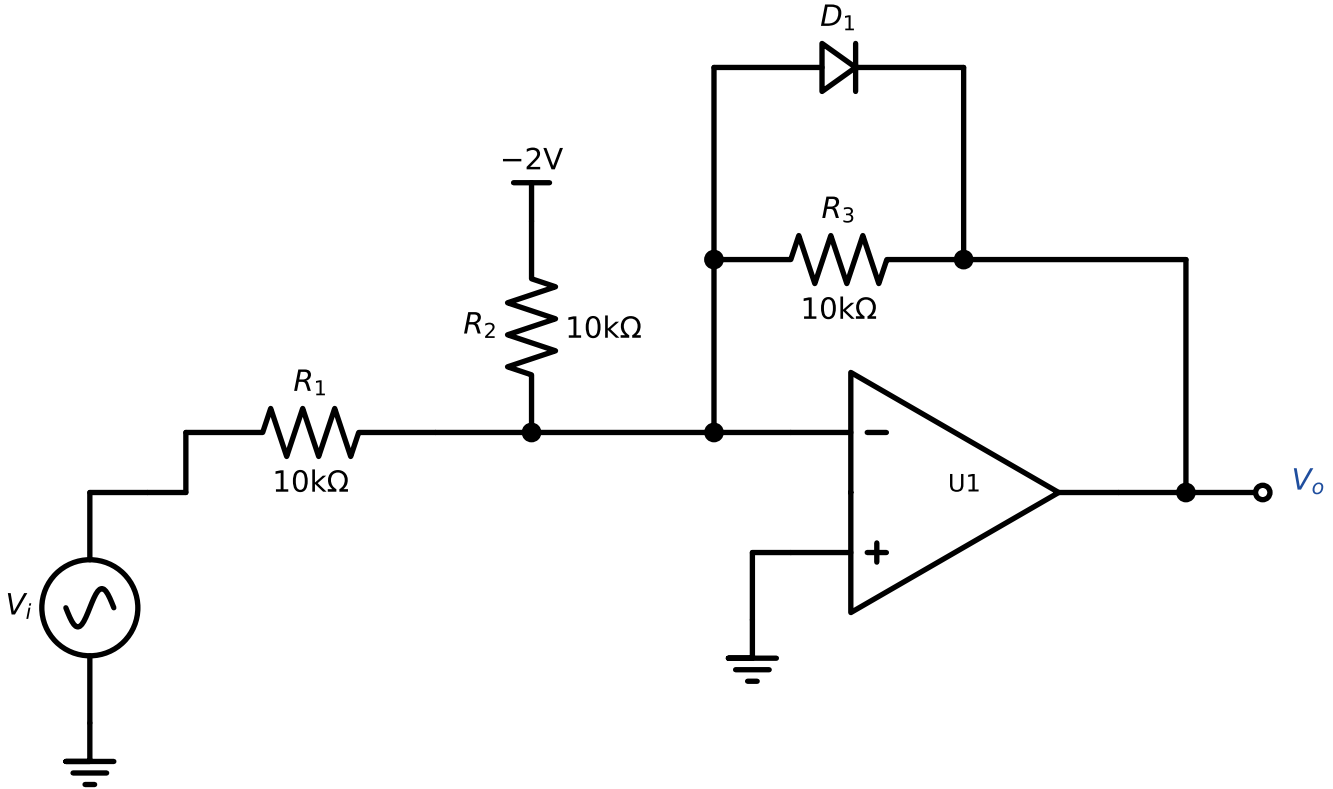
D_1
−2V
R_3
10kΩ
R_2
10kΩ
R_1
10kΩ
U1
V_i
V_o