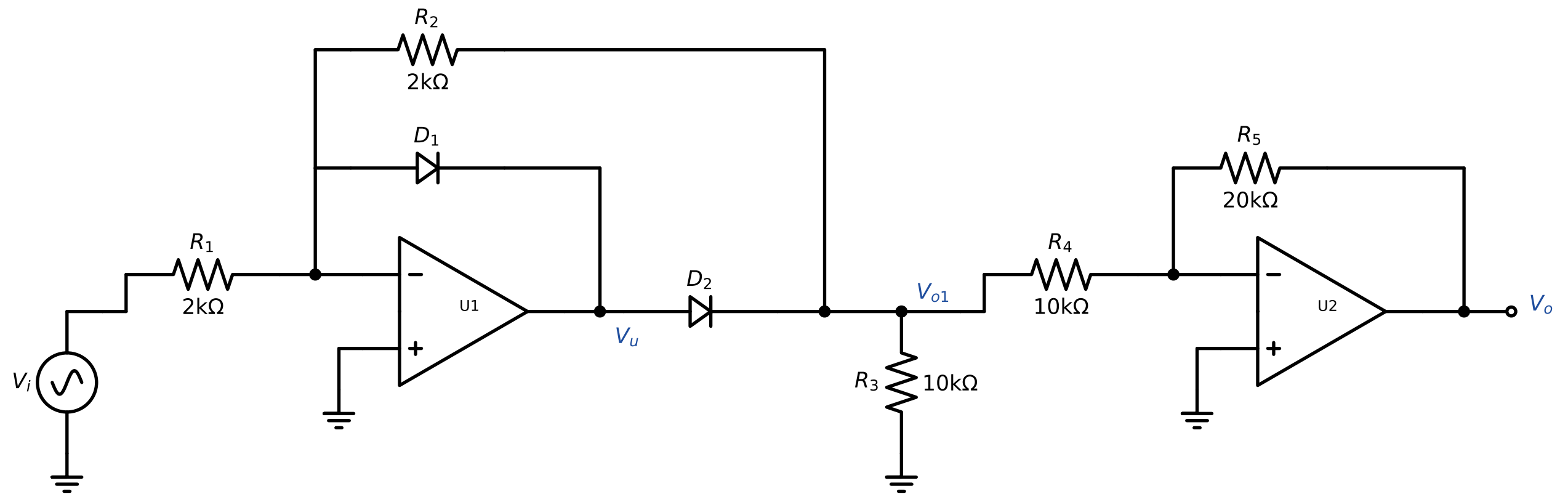
R_2
2kΩ
D_1
R_1
2kΩ
U1
D_2
V_u
V_{o1}
R_4
10kΩ
R_5
20kΩ
U2
V_o
V_i
R_3
10kΩ