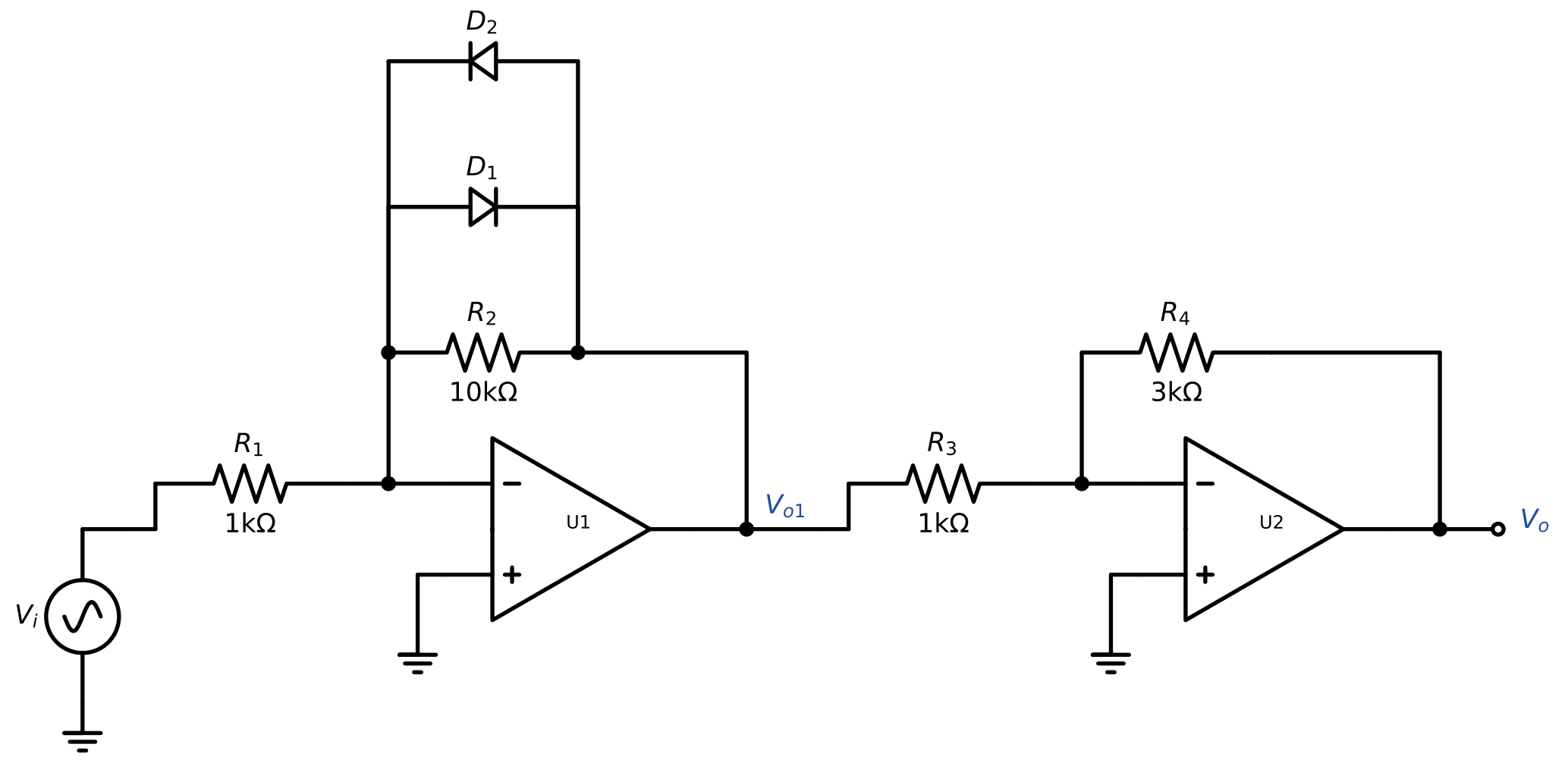
D_2
D_1
R_2
10kΩ
R_1
1kΩ
U1
V_{o1}
R_3
1kΩ
R_4
3kΩ
U2
V_o
V_i