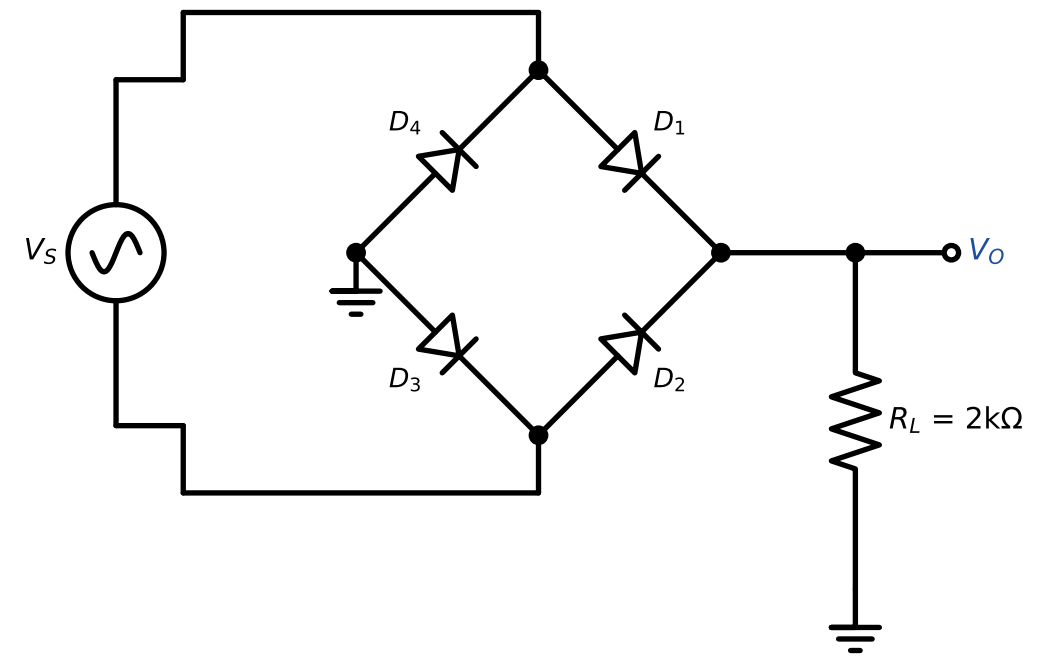
D_4
D_1
V_S
V_O
D_3
D_2
$R_L = 2\text{k}\Omega$