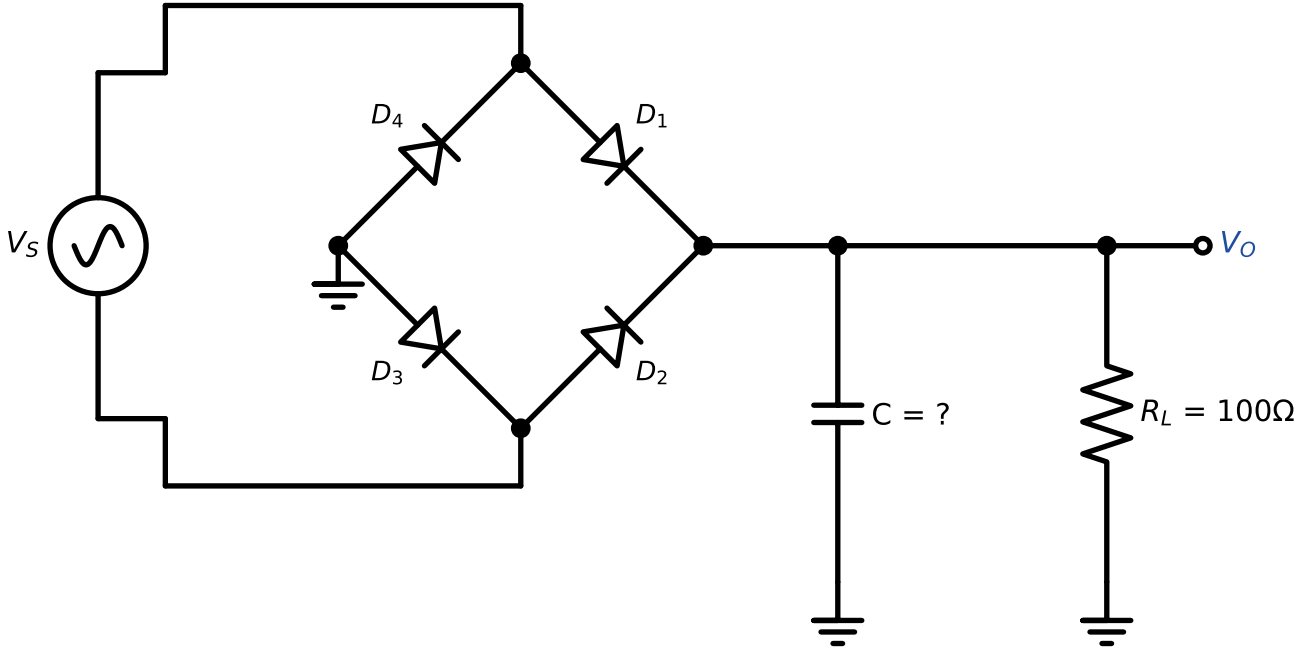
V_S
D_4
D_1
D_3
D_2
C = ?
R_L = 100Ω
V_O