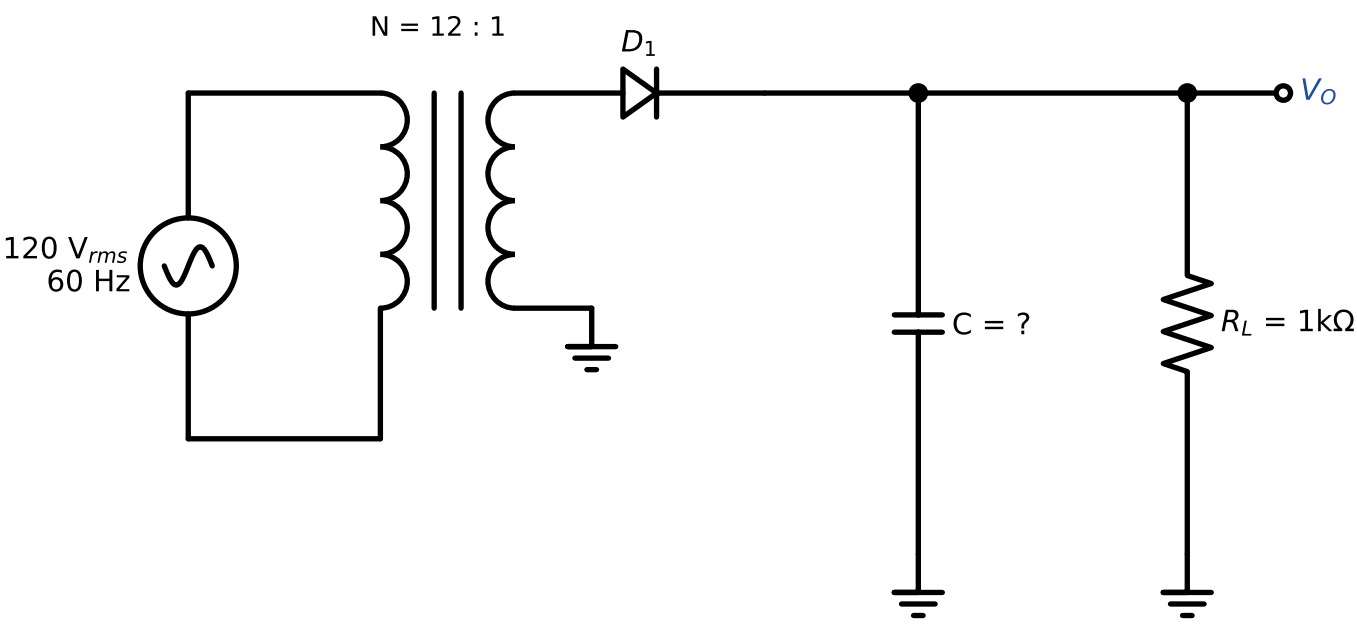
N = 12 : 1
D_1
V_O
120 V_{rms}
60 Hz
C = ?
R_L = 1kΩ