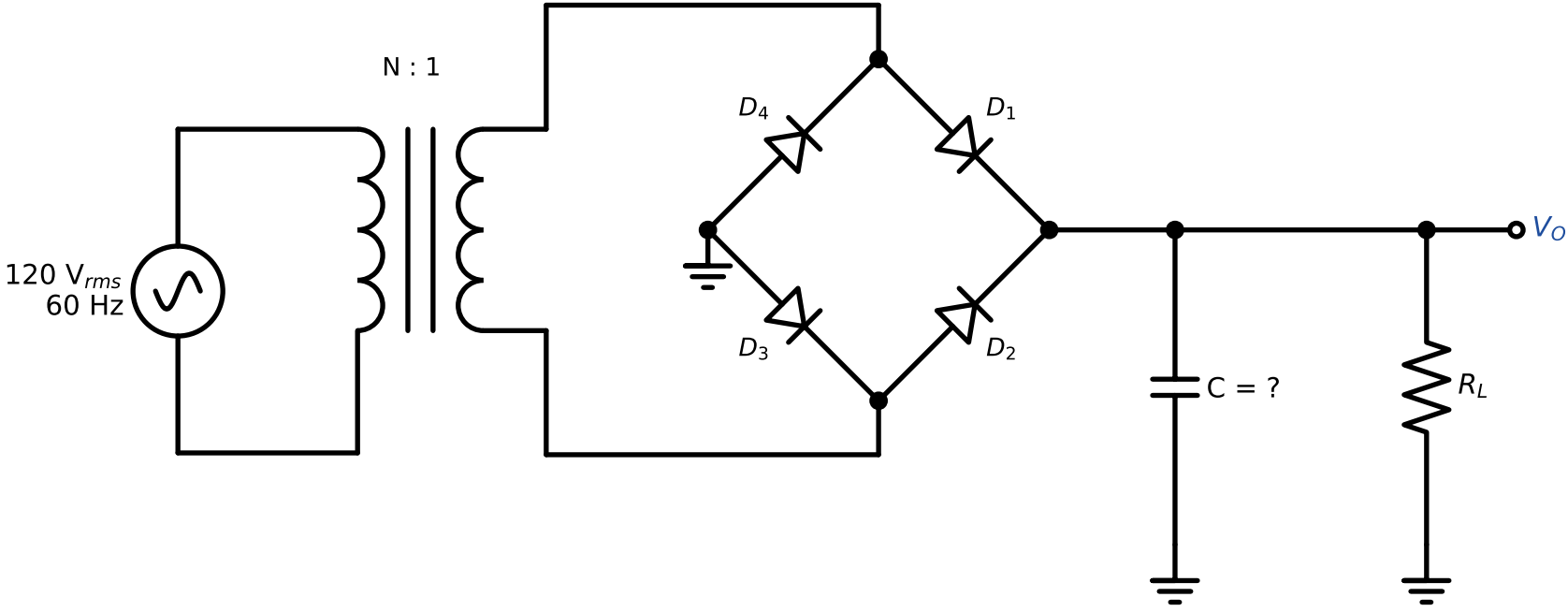
N : 1
120 V_{rms}
60 Hz
D_4
D_1
D_3
D_2
C = ?
R_L
V_O