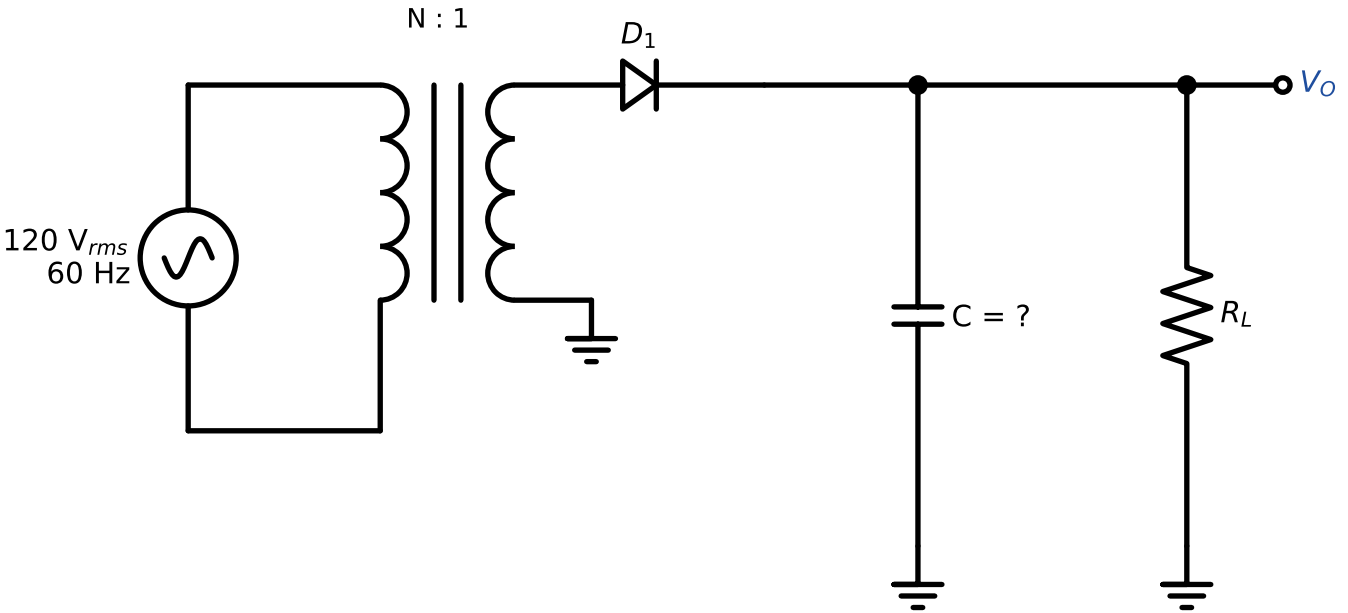
N : 1
$D_1$
$V_O$
120 $V_{rms}$
60 Hz
C = ?
$R_L$