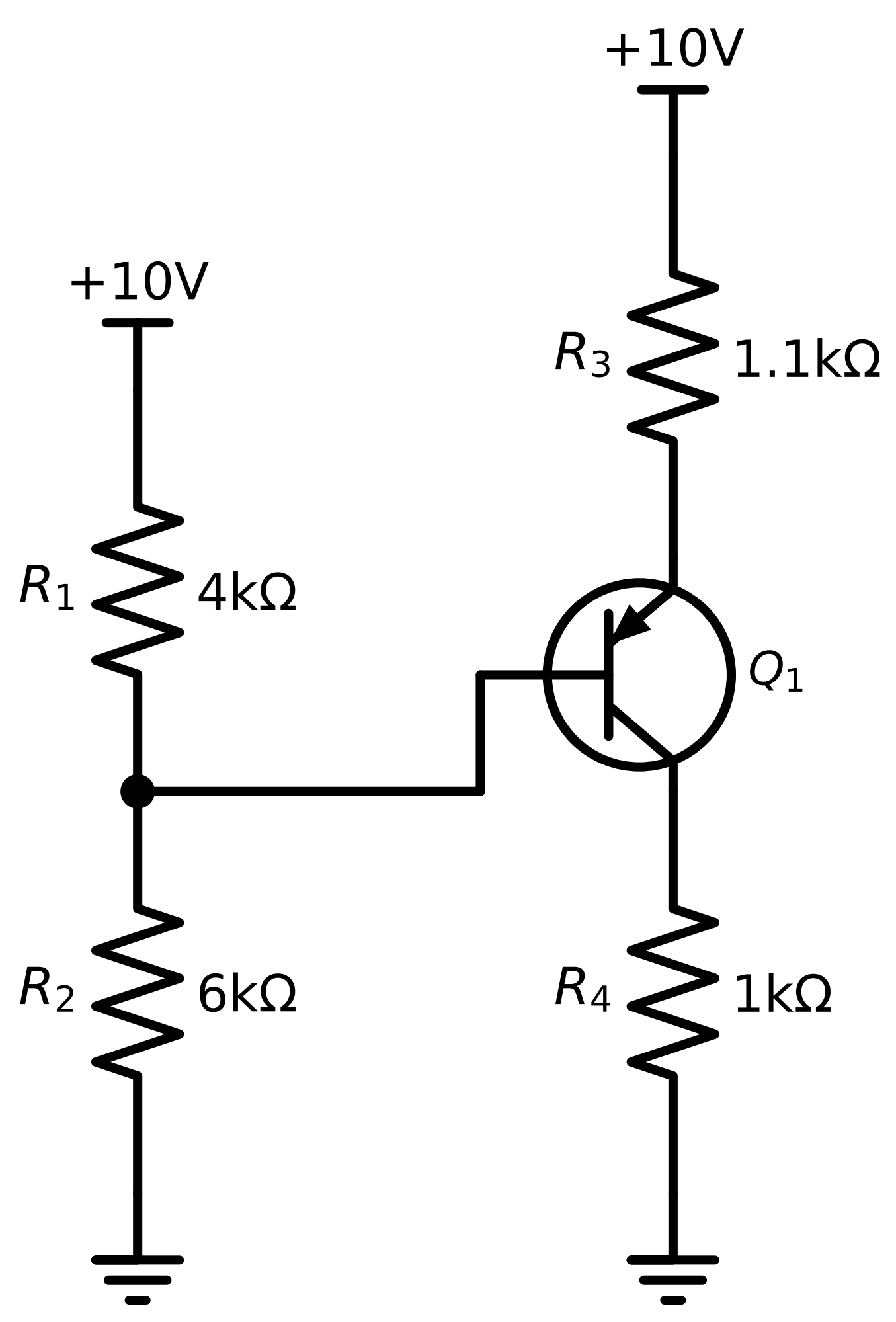
+10V
+10V
$R_3$
1.1kΩ
$R_1$
4kΩ
$Q_1$
$R_2$
6kΩ
$R_4$
1kΩ