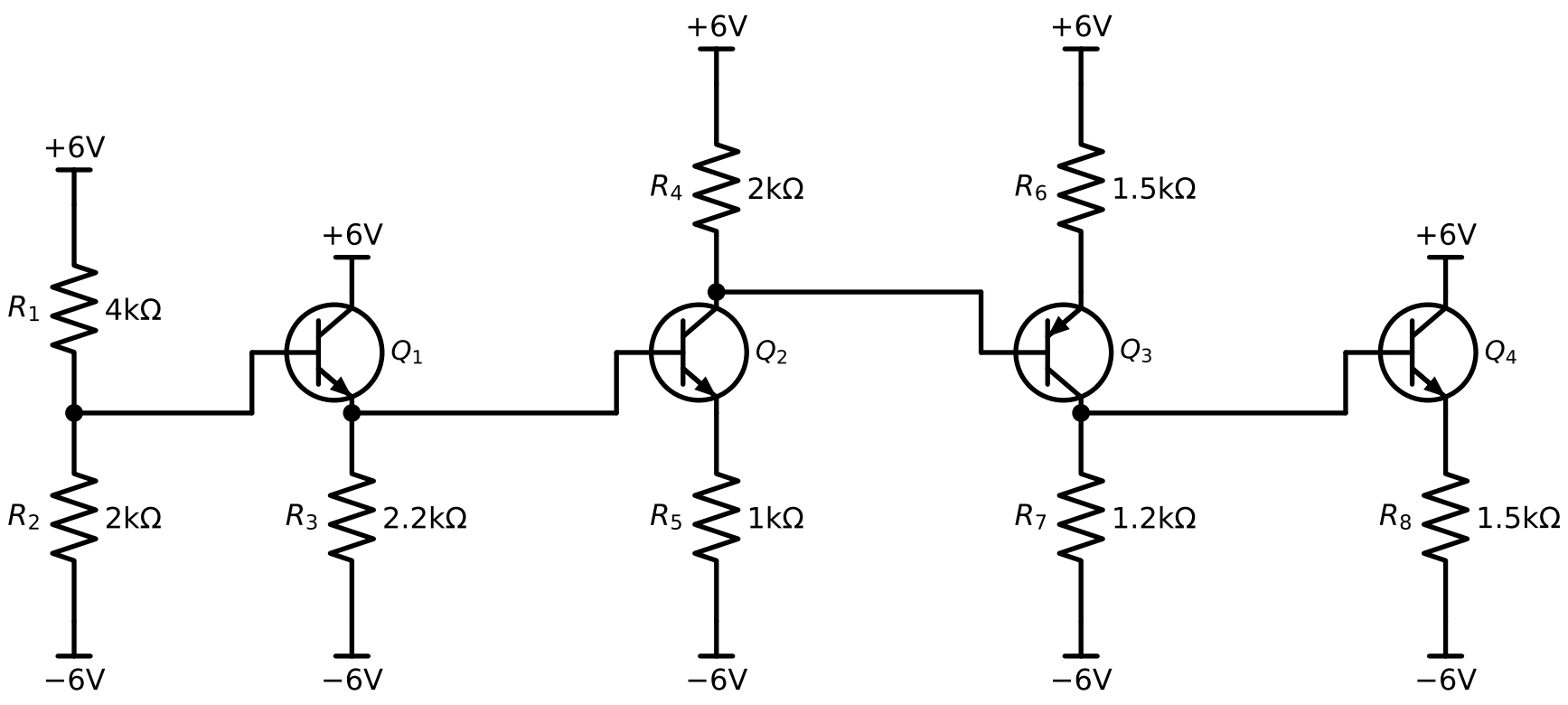
+6V
$R_1$ 4kΩ
$R_2$ 2kΩ
−6V
+6V
$Q_1$
$R_3$ 2.2kΩ
−6V
+6V
$R_4$ 2kΩ
$Q_2$
$R_5$ 1kΩ
−6V
+6V
$R_6$ 1.5kΩ
$Q_3$
$R_7$ 1.2kΩ
−6V
+6V
$Q_4$
$R_8$ 1.5kΩ
−6V