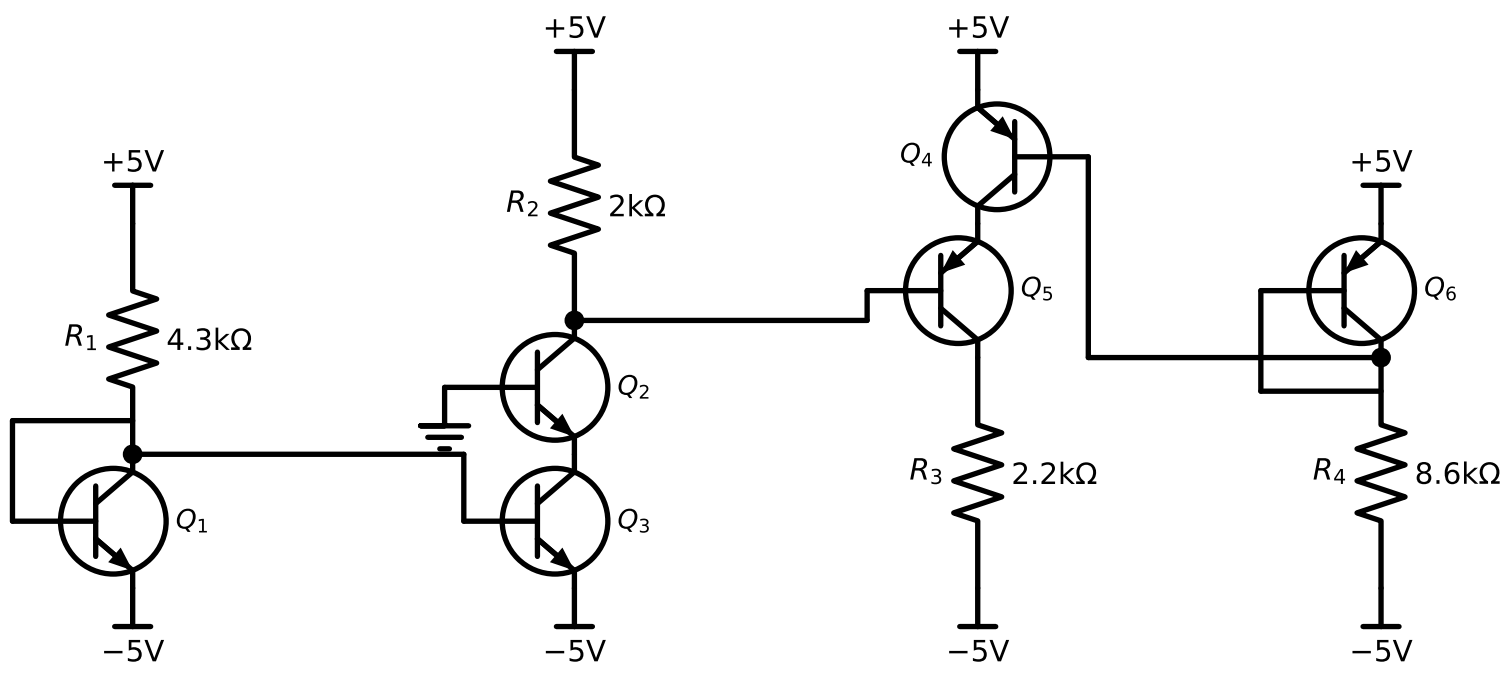
+5V
+5V
+5V
+5V
$R_1$ 4.3kΩ
$R_2$ 2kΩ
$Q_4$
$Q_5$
$Q_6$
$Q_2$
$Q_1$
$Q_3$
$R_3$ 2.2kΩ
$R_4$ 8.6kΩ
−5V
−5V
−5V
−5V