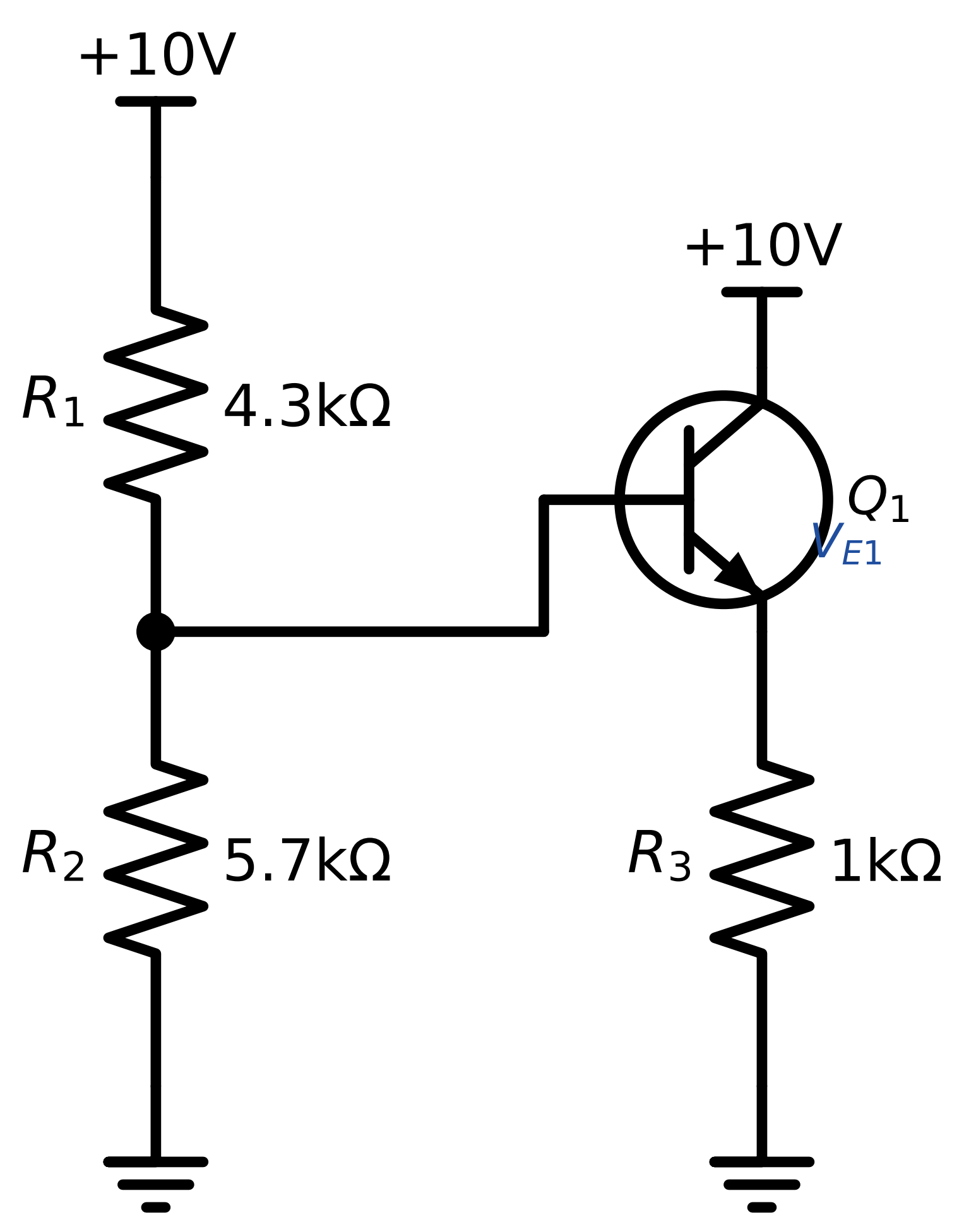
+10V
+10V
$R_1$
4.3kΩ
$Q_1$
$V_{E1}$
$R_2$
5.7kΩ
$R_3$
1kΩ