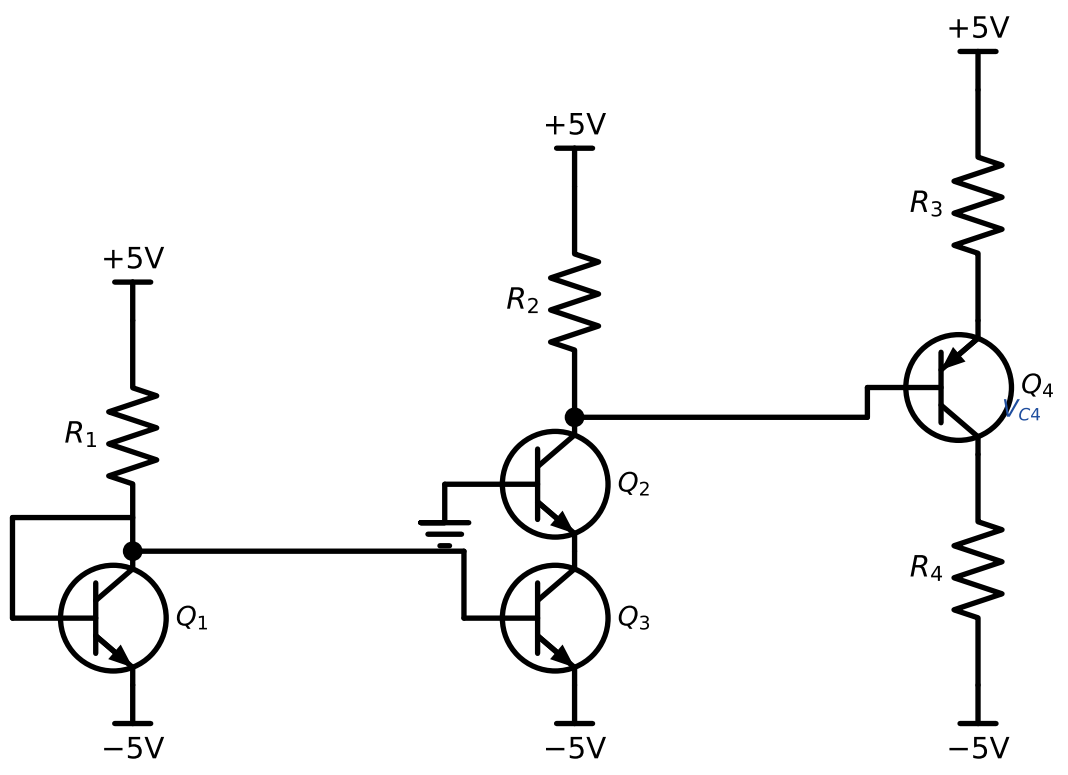
+5V
+5V
+5V
$R_1$
$R_2$
$R_3$
$R_4$
$Q_1$
$Q_2$
$Q_3$
$Q_4$
$V_{C4}$
−5V
−5V
−5V