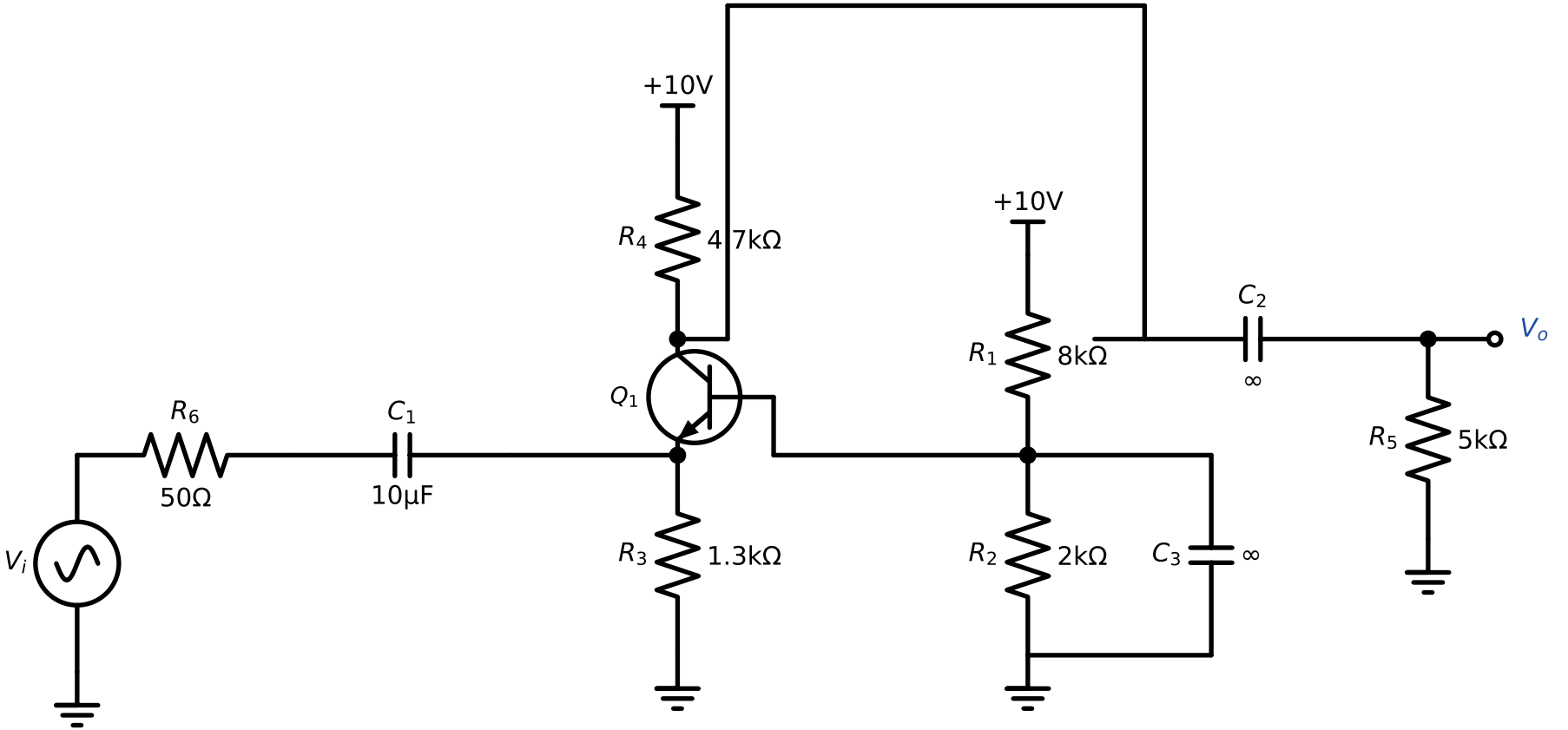
+10V
R_4 4.7kΩ
+10V
R_1 8kΩ
C_2
∞
V_o
R_5 5kΩ
Q_1
R_6
50Ω
C_1
10μF
V_i
R_3 1.3kΩ
R_2 2kΩ
C_3 ∞