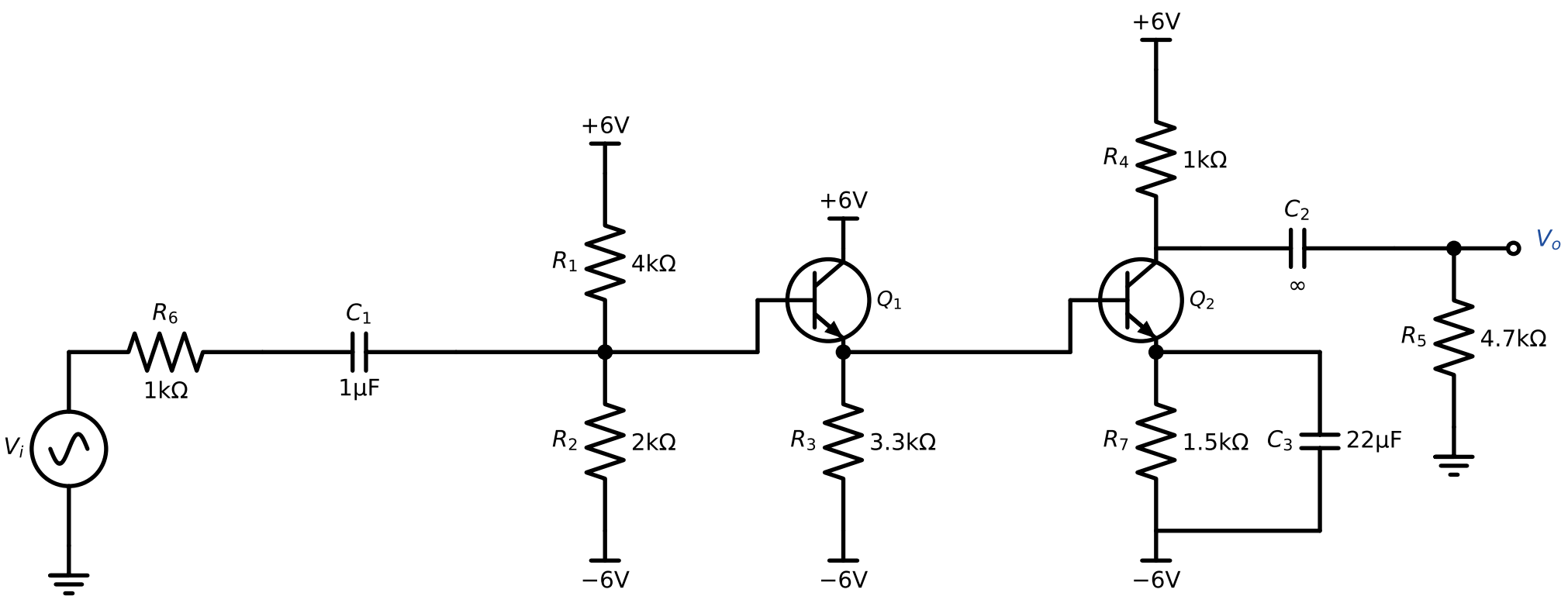
+6V
+6V
+6V
R_4 1kΩ
C_2
∞
V_o
R_1 4kΩ
Q_1
Q_2
R_6
1kΩ
C_1
1μF
R_5 4.7kΩ
V_i
R_2 2kΩ
R_3 3.3kΩ
R_7 1.5kΩ
C_3 22μF
−6V
−6V
−6V