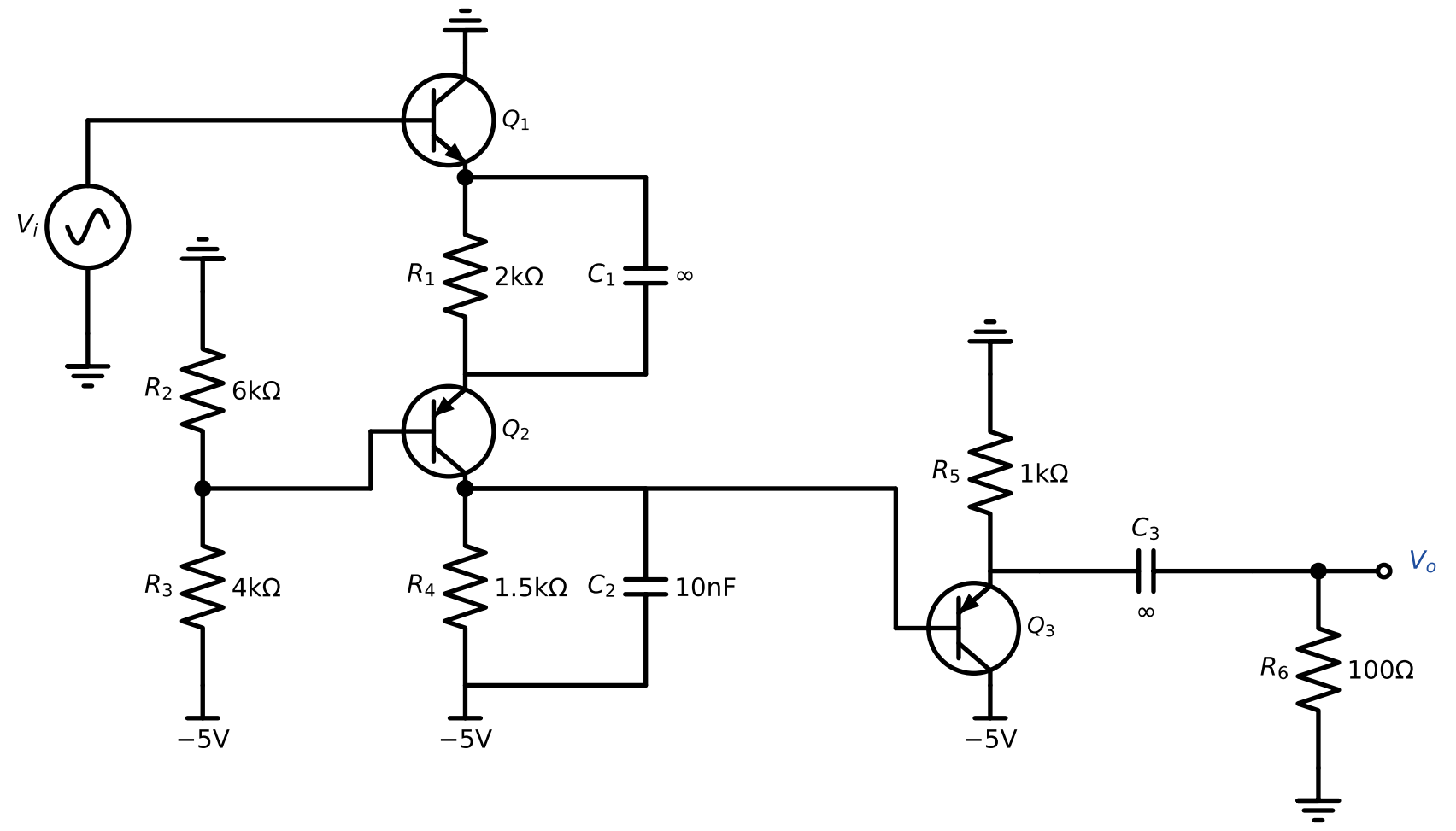
Q_1
V_i
R_1 2kΩ
C_1 ∞
R_2 6kΩ
Q_2
R_5 1kΩ
C_3
∞
V_o
R_3 4kΩ
R_4 1.5kΩ
C_2 10nF
Q_3
R_6 100Ω
−5V
−5V
−5V