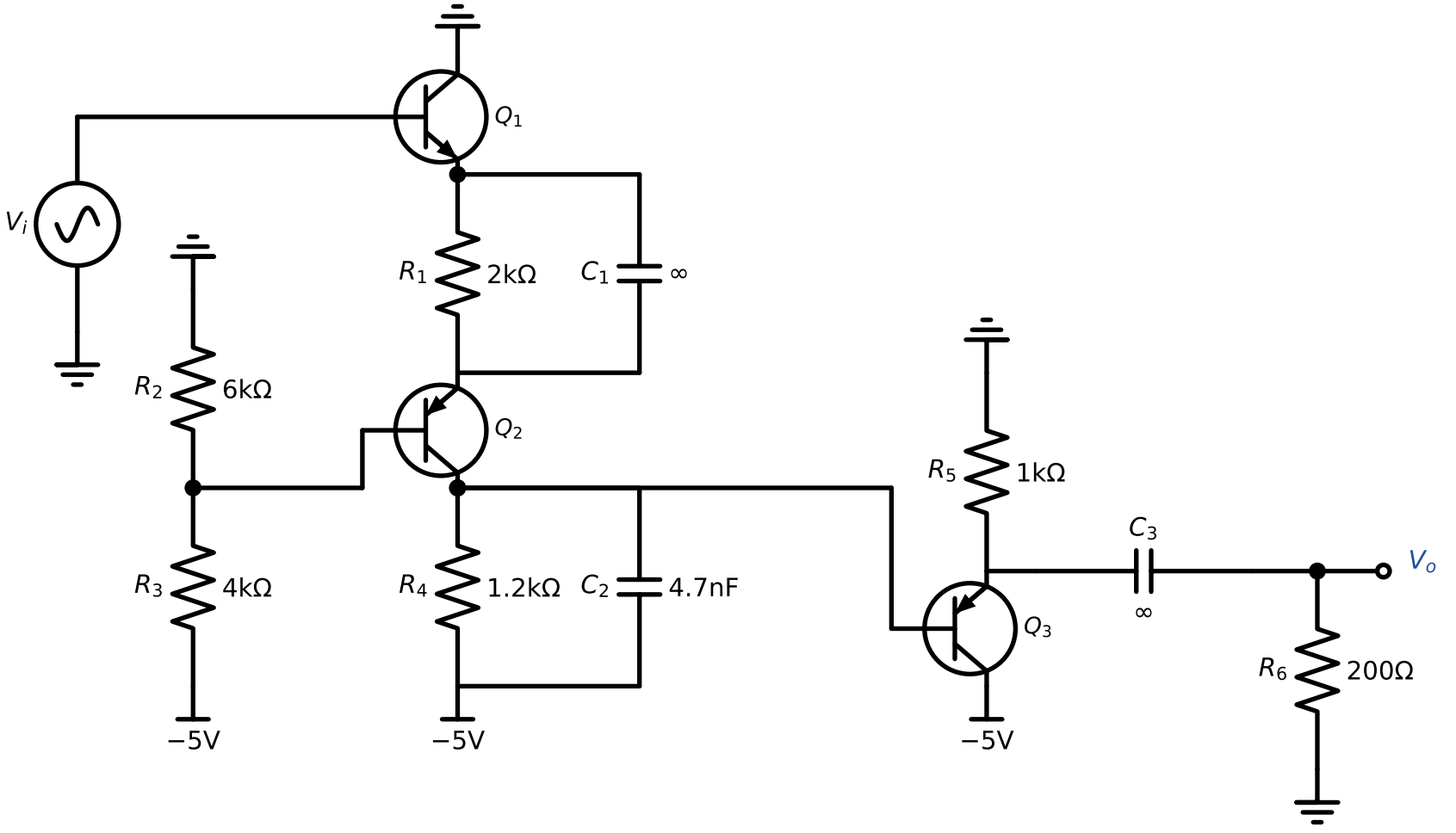
Q_1
V_i
R_1 2kΩ
C_1 ∞
R_2 6kΩ
Q_2
R_3 4kΩ
R_4 1.2kΩ
C_2 4.7nF
−5V
−5V
R_5 1kΩ
C_3
∞
Q_3
−5V
R_6 200Ω
V_o