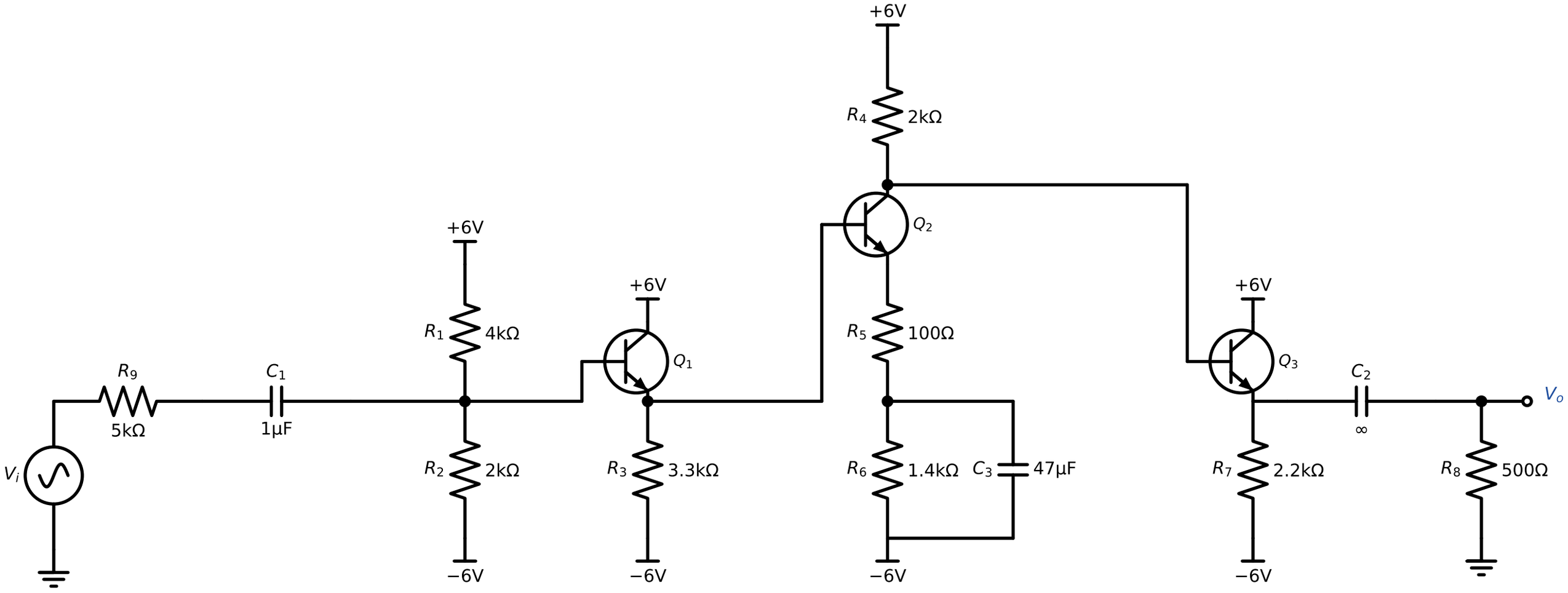
+6V
R_4 2kΩ
Q_2
+6V
R_1 4kΩ
+6V
Q_1
R_5 100Ω
+6V
Q_3
R_9
5kΩ
C_1
1μF
C_2
∞
V_o
V_i
R_2 2kΩ
R_3 3.3kΩ
R_6 1.4kΩ
C_3 47μF
R_7 2.2kΩ
R_8 500Ω
−6V
−6V
−6V
−6V