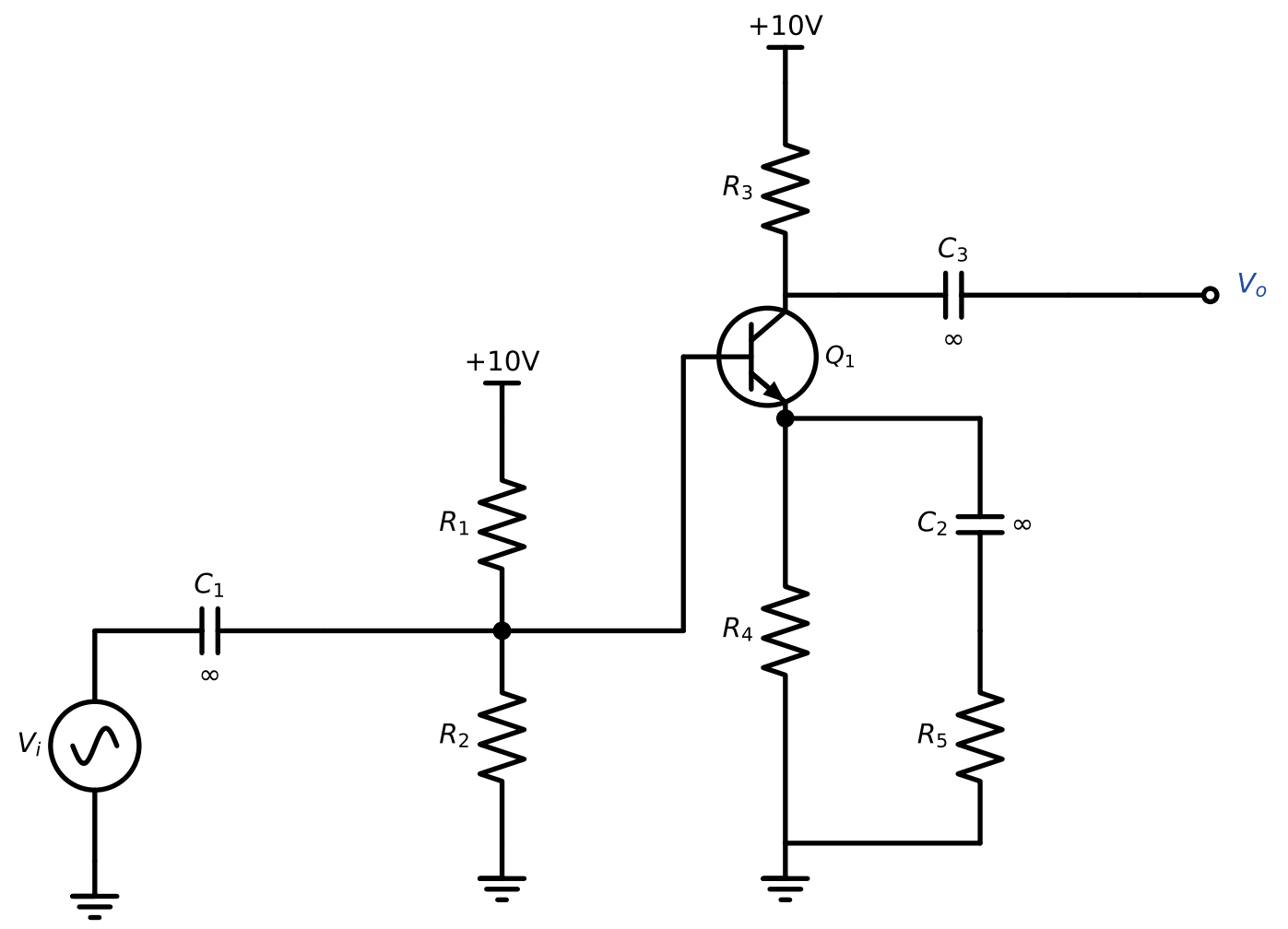
+10V
$R_3$
$C_3$
$V_o$
∞
$Q_1$
+10V
$R_1$
$C_2$
∞
$C_1$
$R_4$
∞
$V_i$
$R_2$
$R_5$