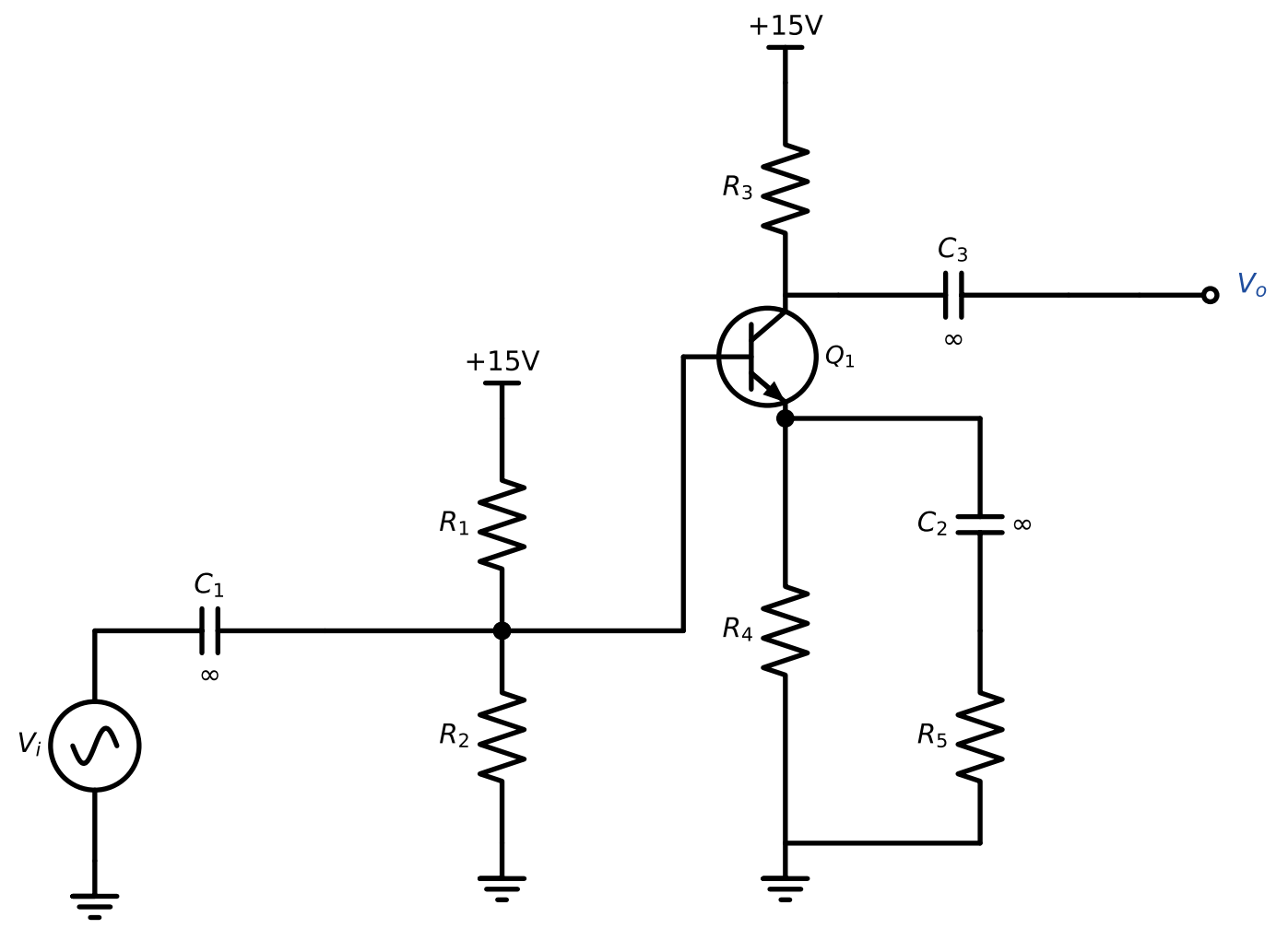
+15V
R_3
C_3
V_o
∞
Q_1
+15V
R_1
C_2
∞
C_1
∞
R_4
V_i
R_2
R_5