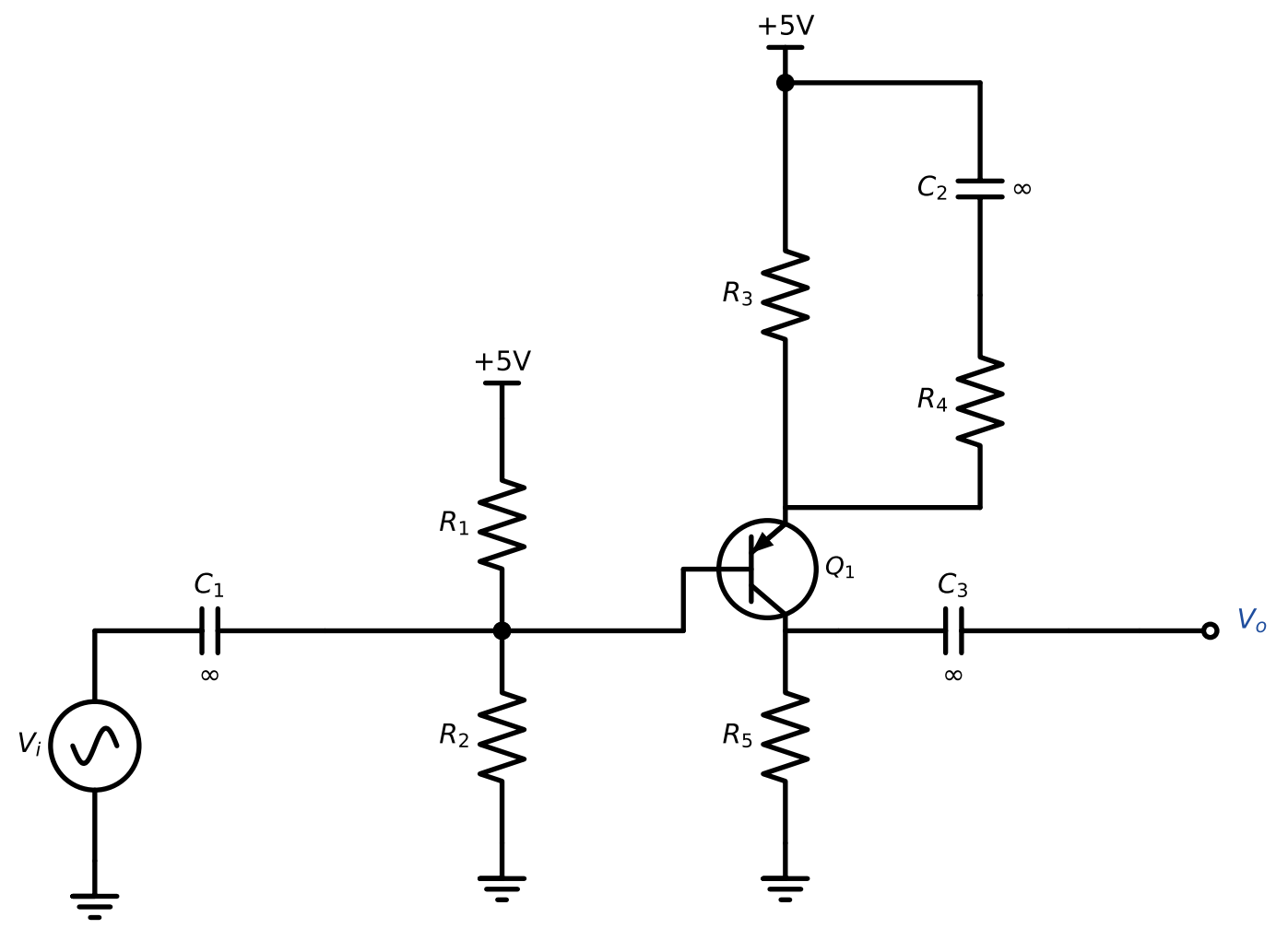
+5V
+5V
C_2
∞
R_3
R_4
R_1
Q_1
C_1
C_3
∞
∞
V_o
V_i
R_2
R_5