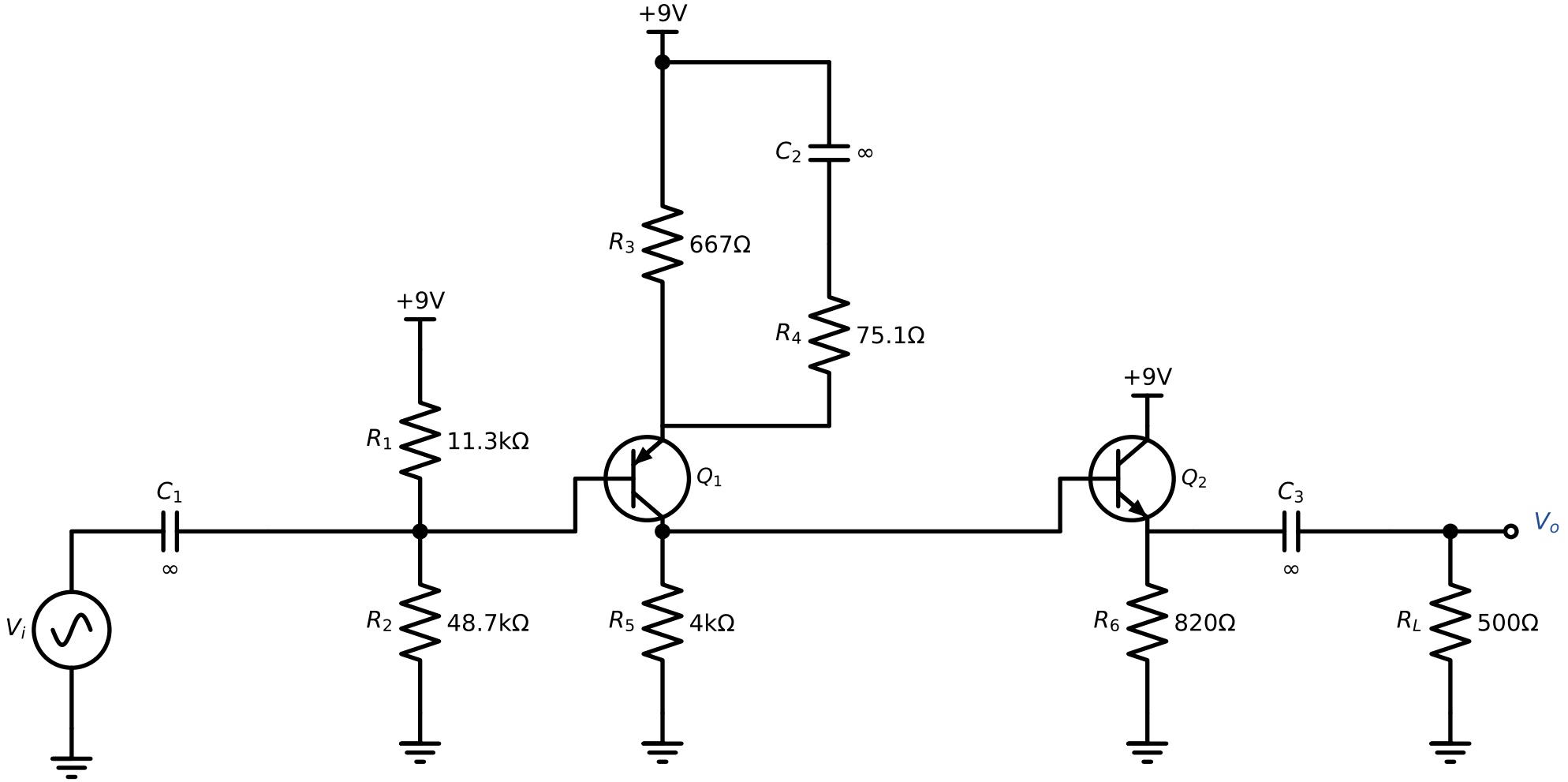
+9V
$C_2$
∞
$R_3$
667Ω
$R_4$
75.1Ω
+9V
$R_1$
11.3kΩ
$C_1$
∞
$Q_1$
+9V
$Q_2$
$C_3$
∞
$V_o$
$V_i$
$R_2$
48.7kΩ
$R_5$
4kΩ
$R_6$
820Ω
$R_L$
500Ω