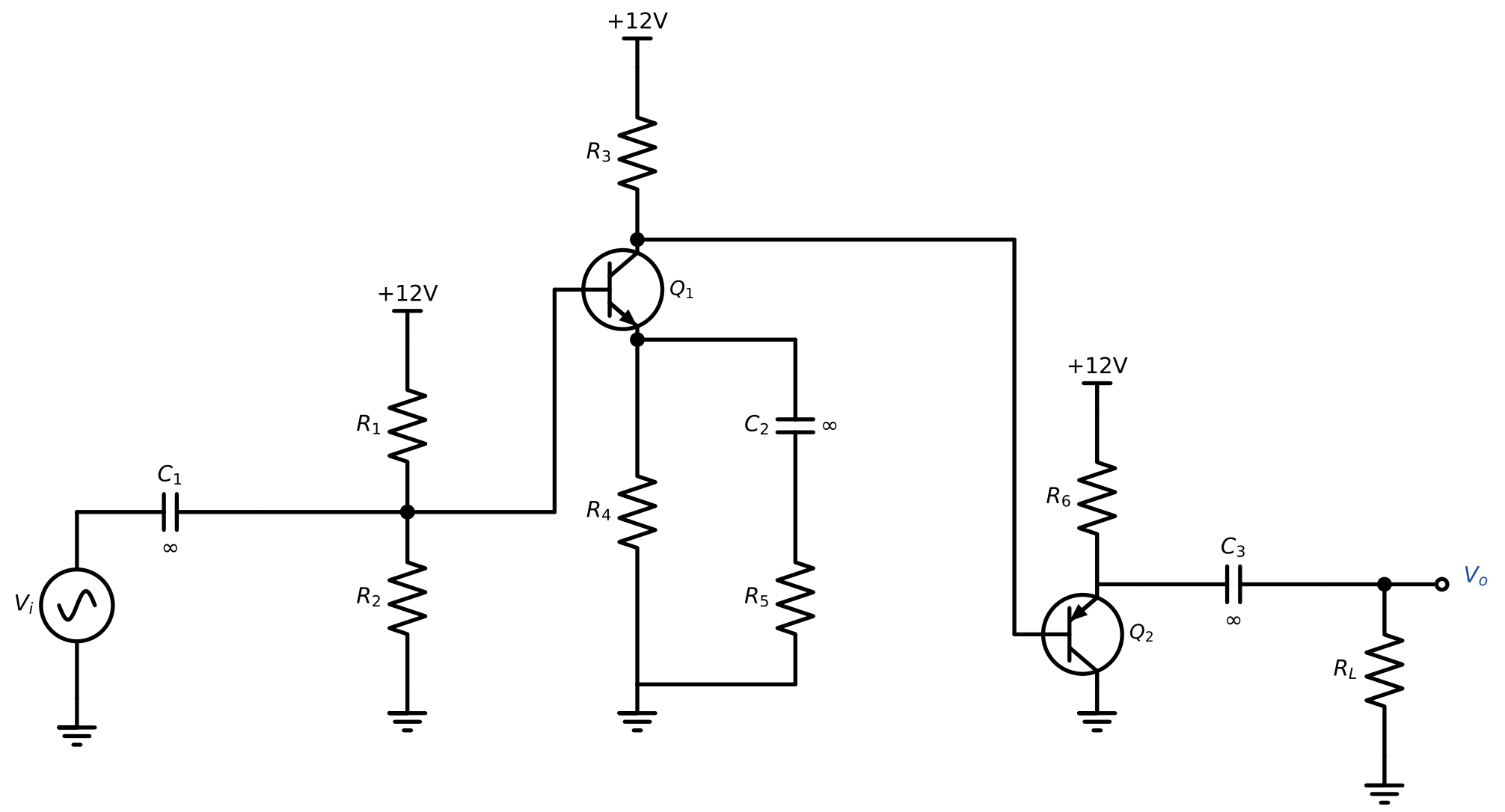
+12V
$R_3$
$Q_1$
+12V
$R_1$
$C_1$
∞
$V_i$
$R_2$
$R_4$
$C_2$
∞
$R_5$
+12V
$R_6$
$C_3$
∞
$Q_2$
$R_L$
$V_o$